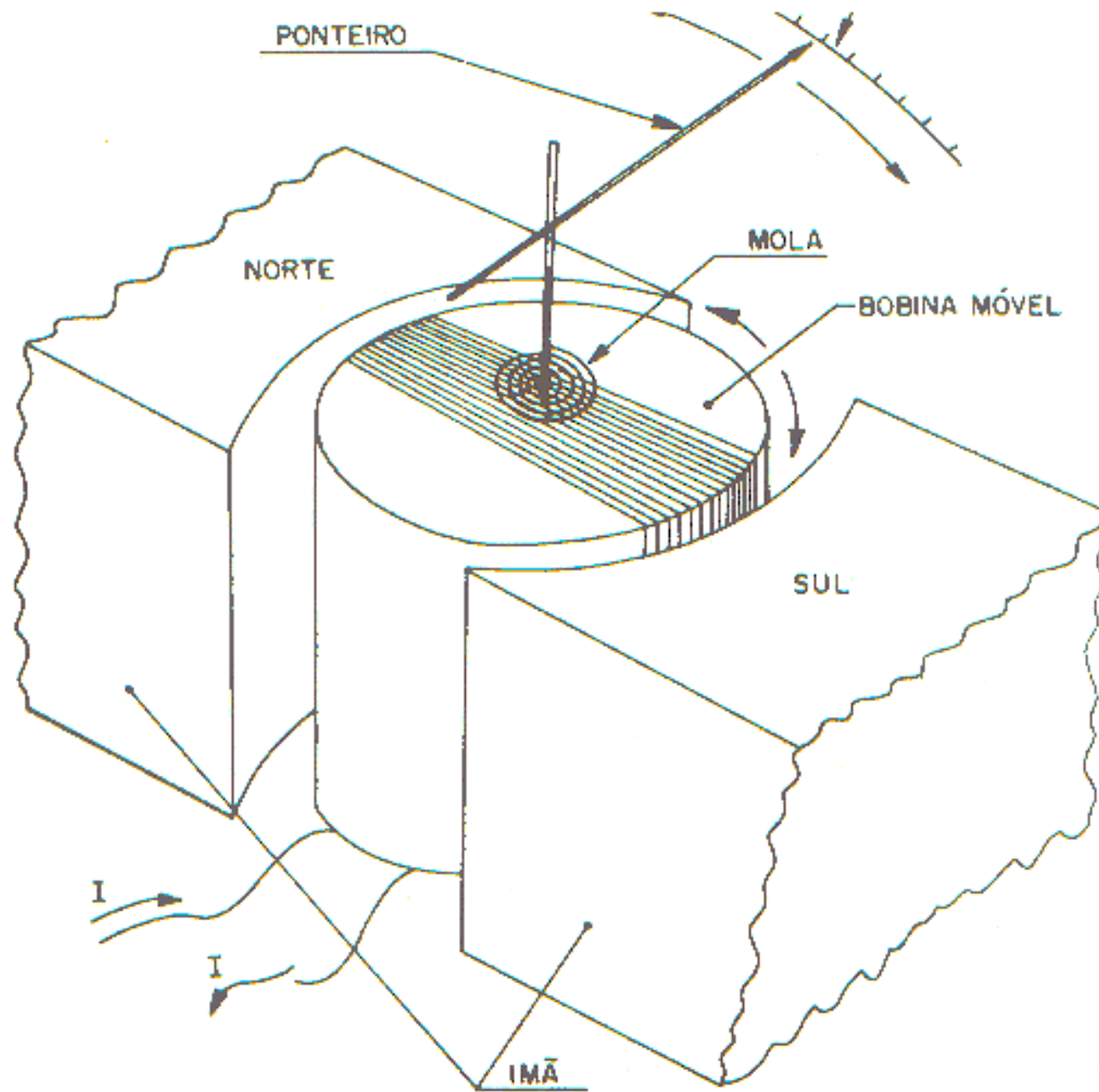


**Módulo I – Eletrônica Básica**




**VOLTÍMETRO**  
**e**  
**AMPERÍMETRO**

**Curso Técnico em Hardware**

**DateMaster Informática**




# Simbologias

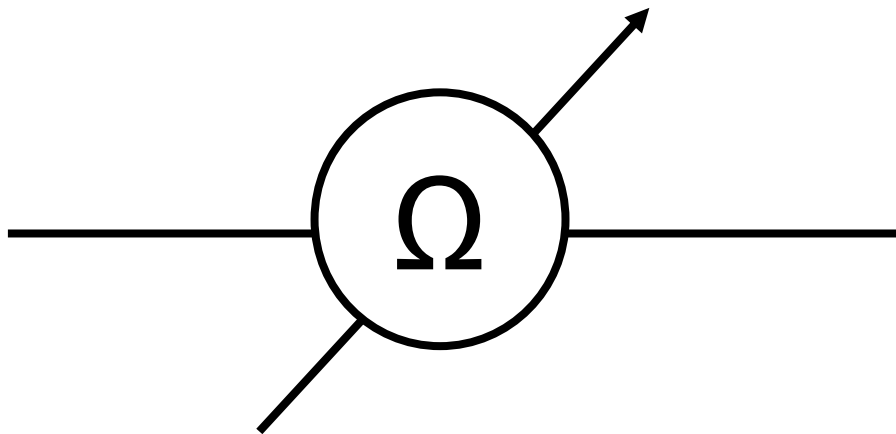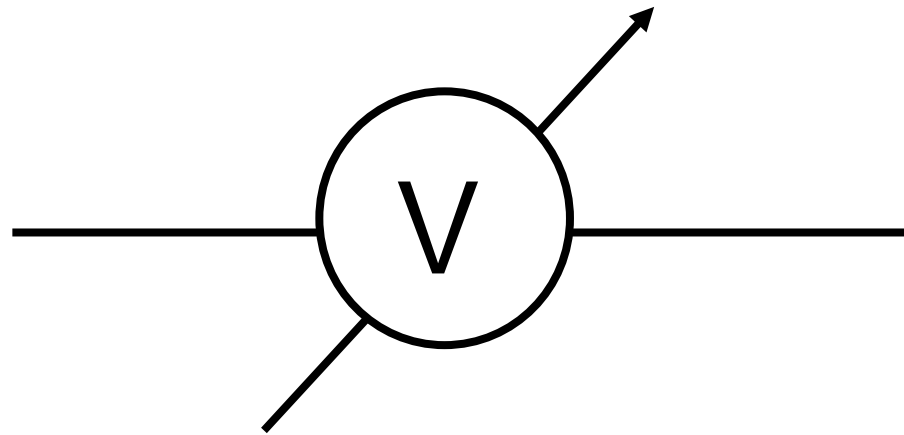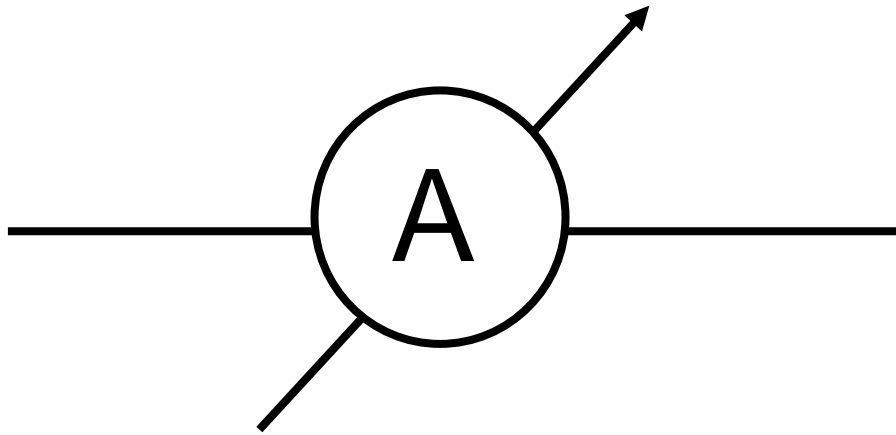

**Interruptor desligado**

**Lâmpada apagada**

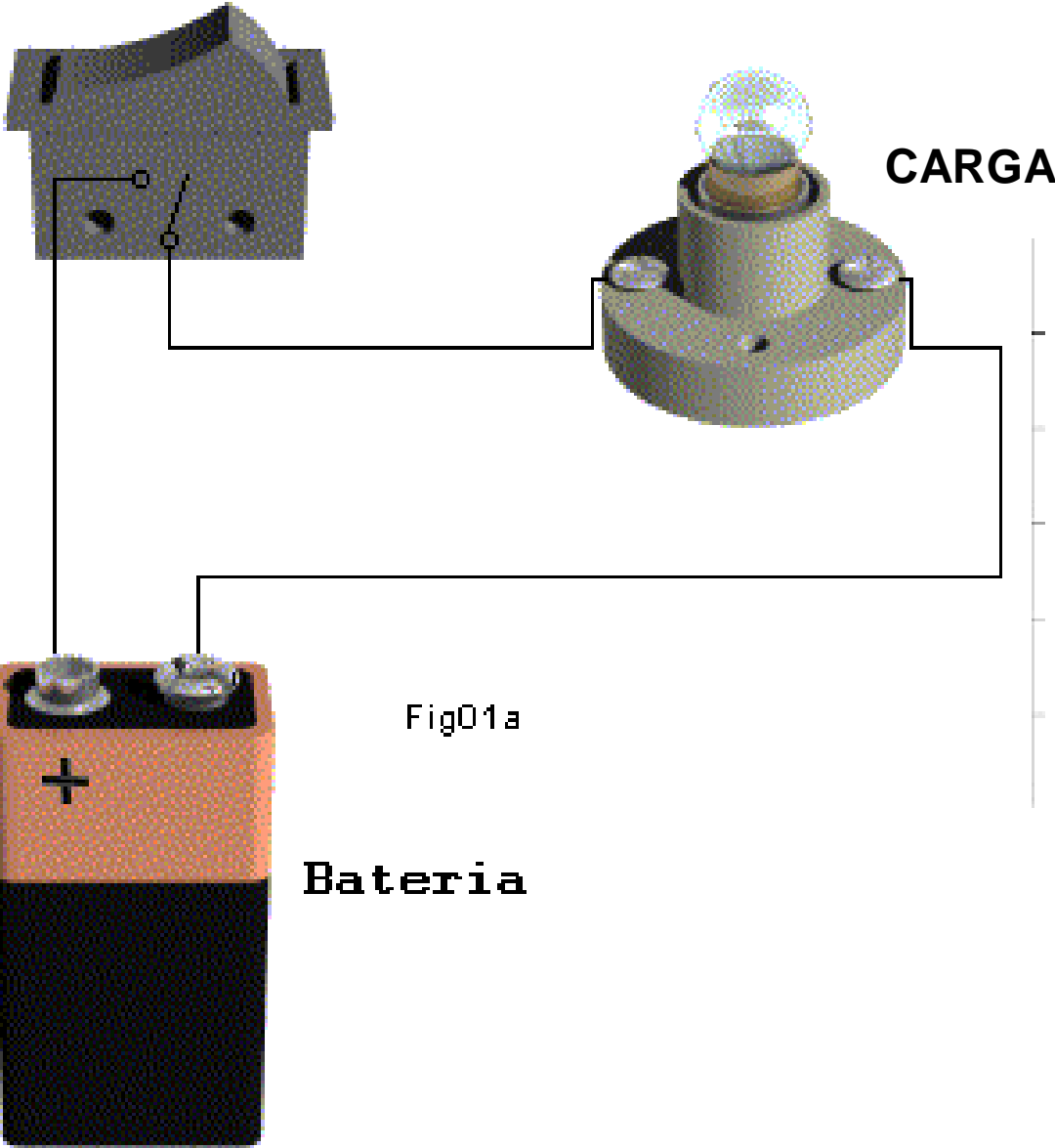

**CARGA**

Fig01a

**Bateria**

**Interruptor ligado**

**Lâmpada acesa**




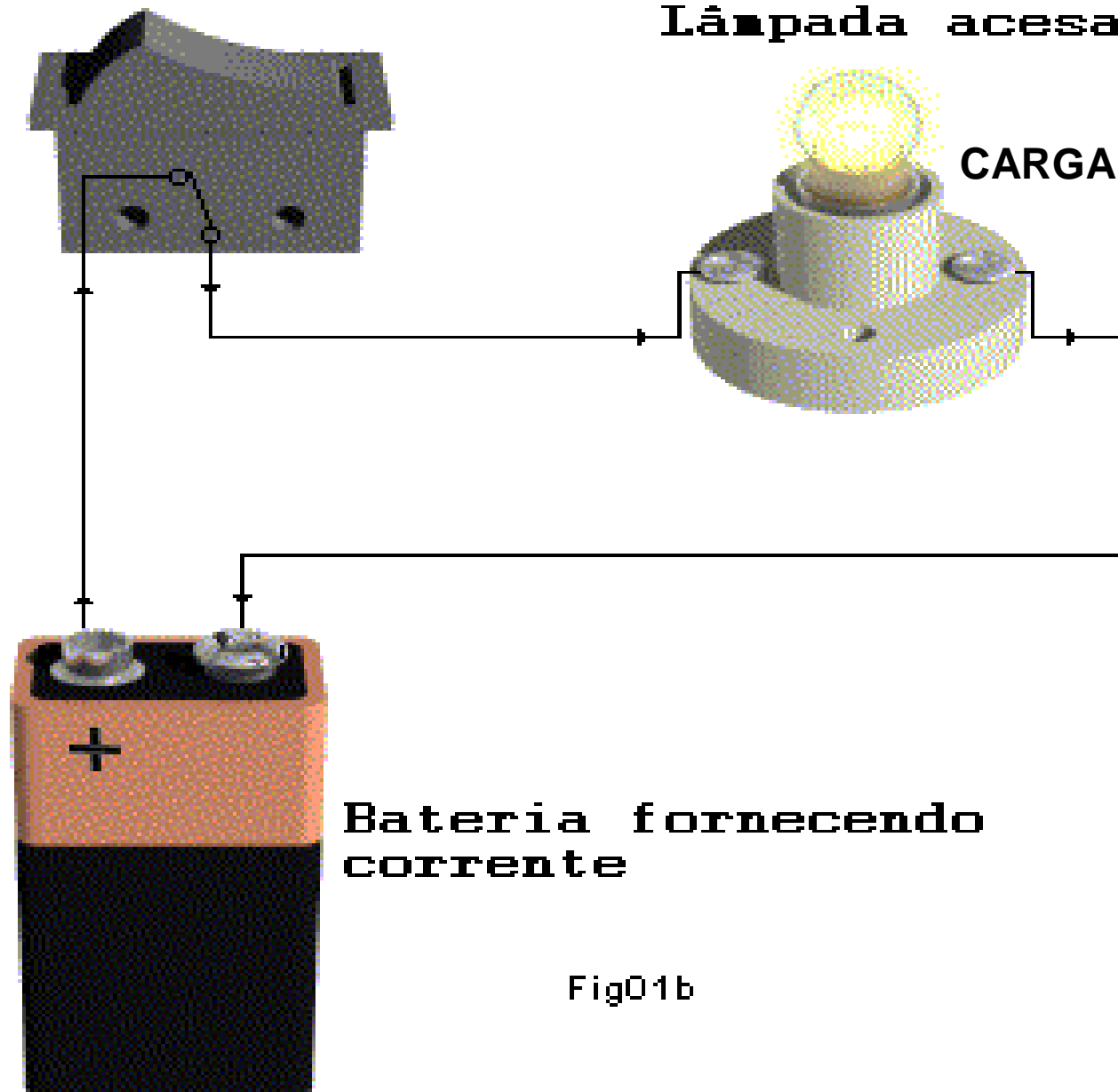


Fig01b

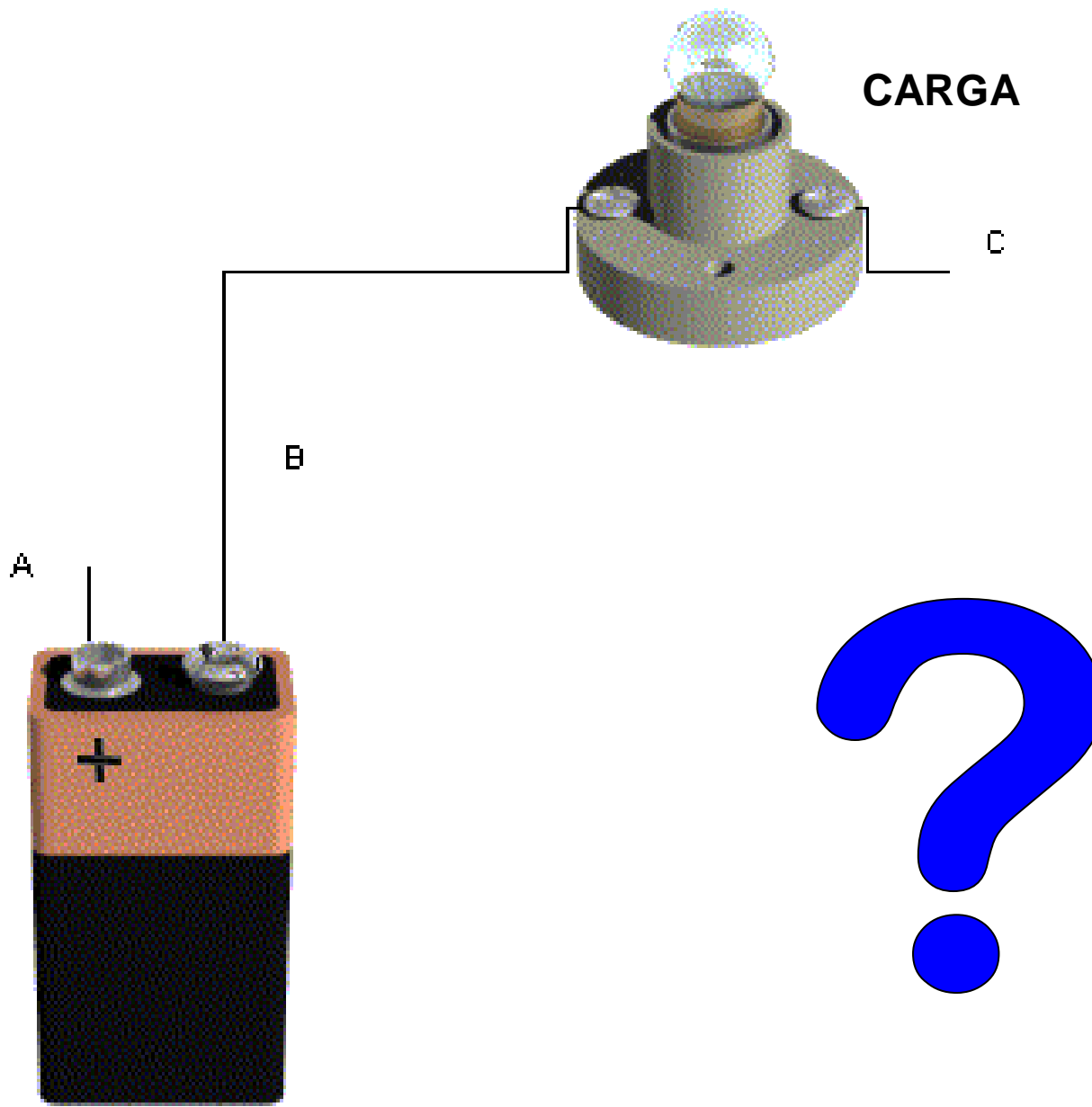


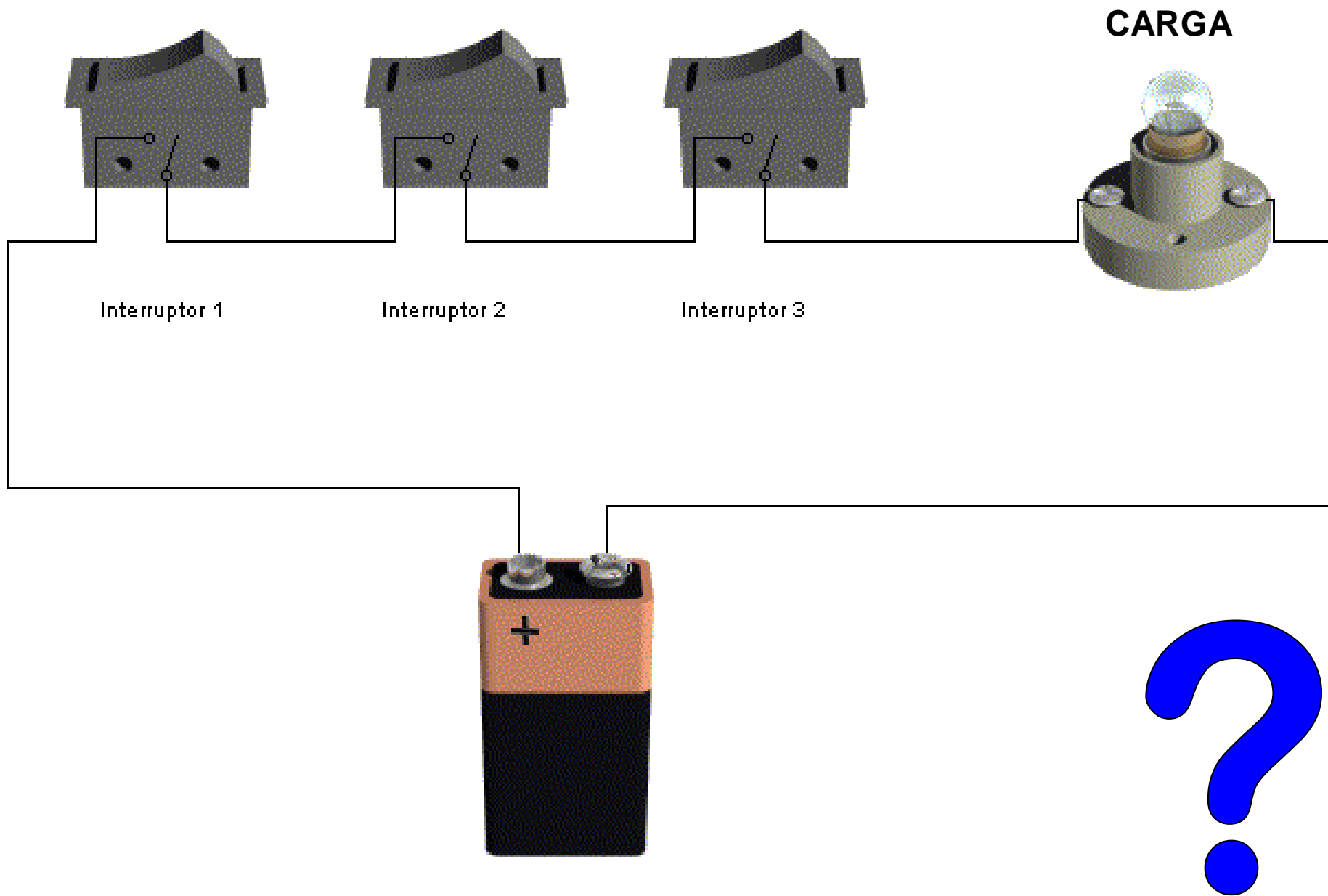

# MEDIR TENSÃO NO RESISTOR

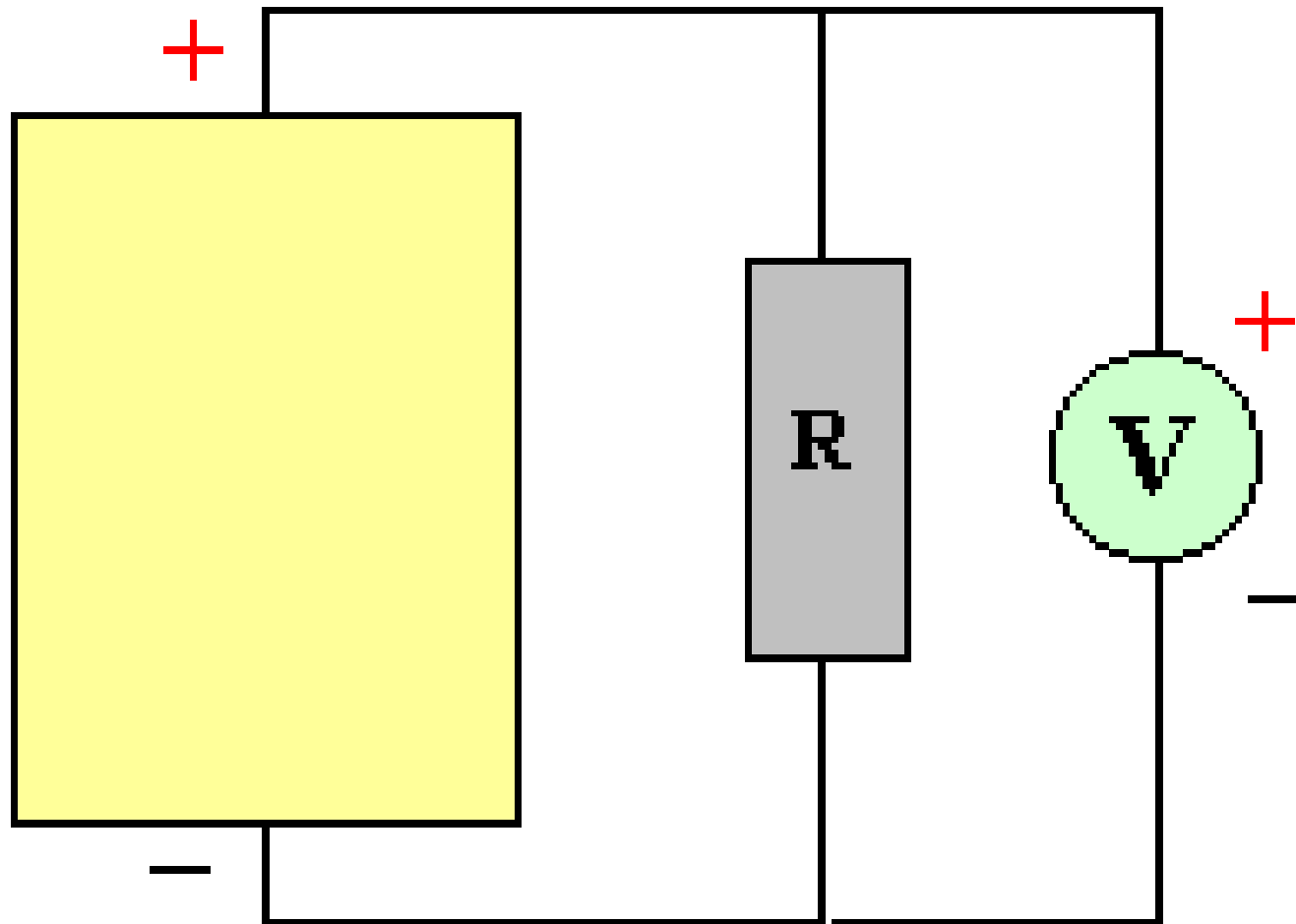

# MEDIR CORRENTE NO RESISTOR

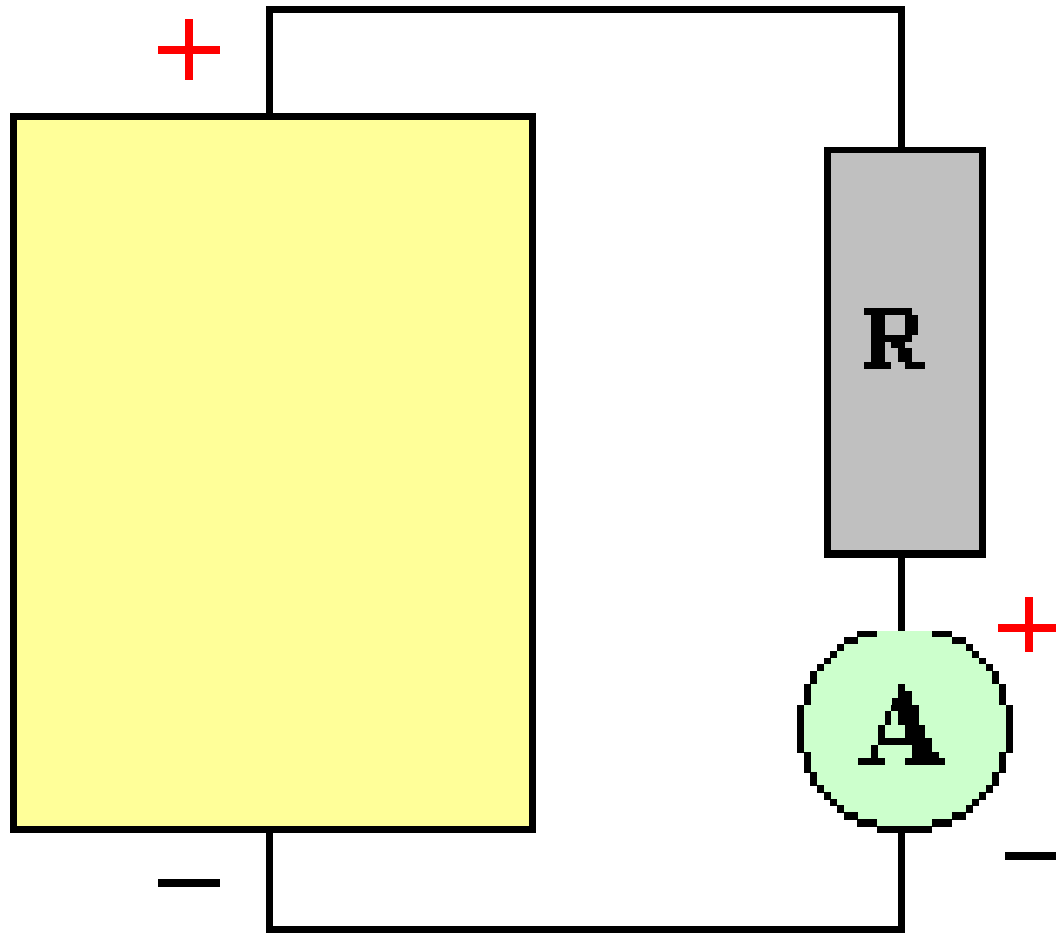

# MEDIR TENSÃO DA BATERIA

