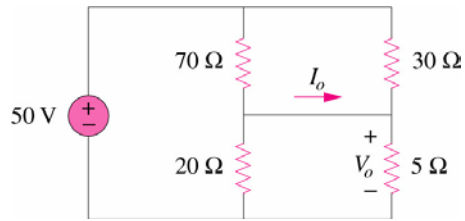


Ejercicio 1 – Calcular V_o e I_o



Ejercicio 2 – Calcular V_o e I_o

