
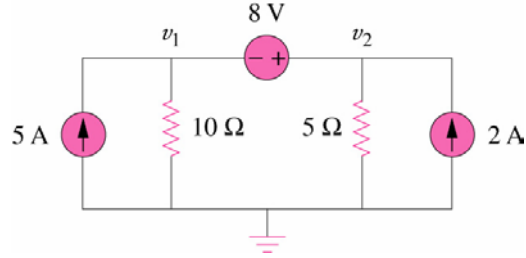


Ejercicio 1 – Calcular  $v_1$  y  $v_2$

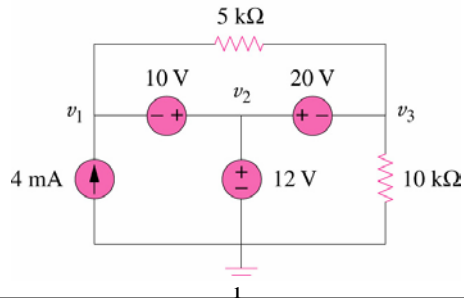

Ejercicio 2 – Calcular las corrientes de rama y las tensiones de nodo



Ejercicios – Calcular  $i_1$ ,  $i_2$  e  $i_3$

