

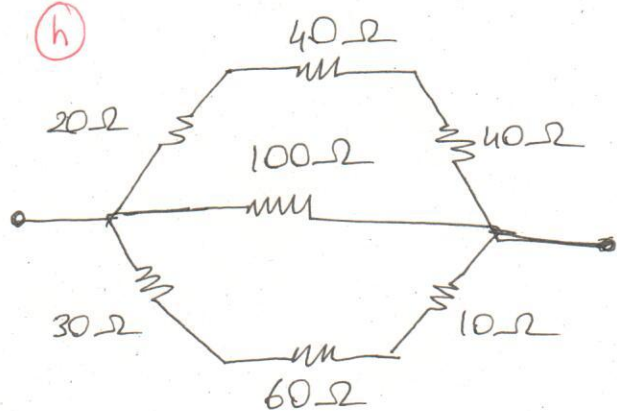
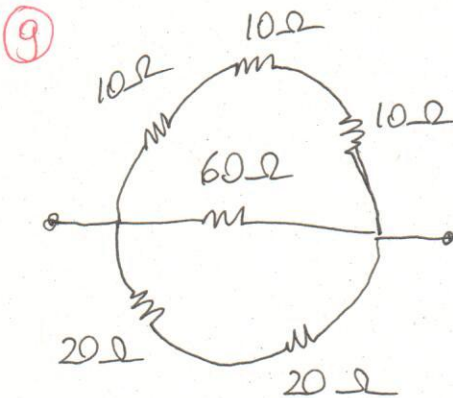
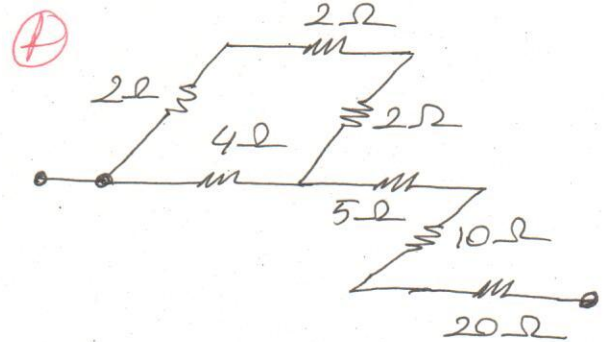
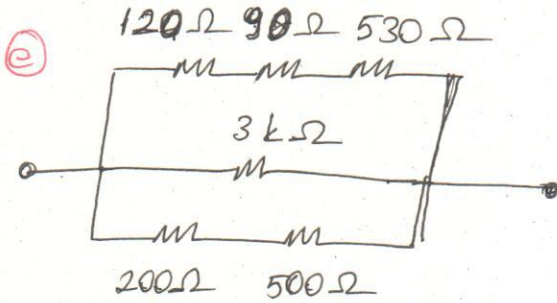
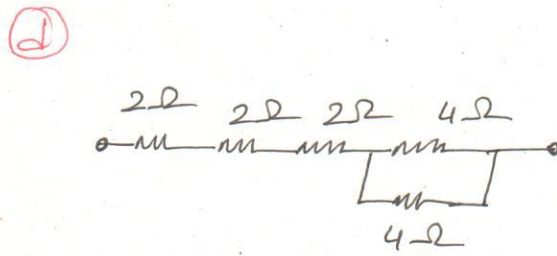
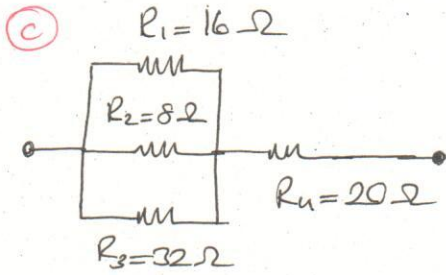


Temel Elektronik Çalışma Soruları - 1.

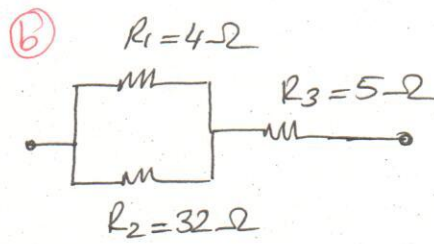1. Ohm kanununu açıklayınız.
2. Kirchhoff yasalarını açıklayınız.
3. Aşağıdaki durumlarda için eşdeğer dirençleri bulunuz.



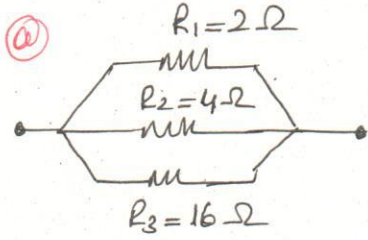- 4) Aşağıda verilen durumlar için güç kaynağının devreye sağladığı güçü ve dirençler üzerinden korunan gücü bulunuz.

