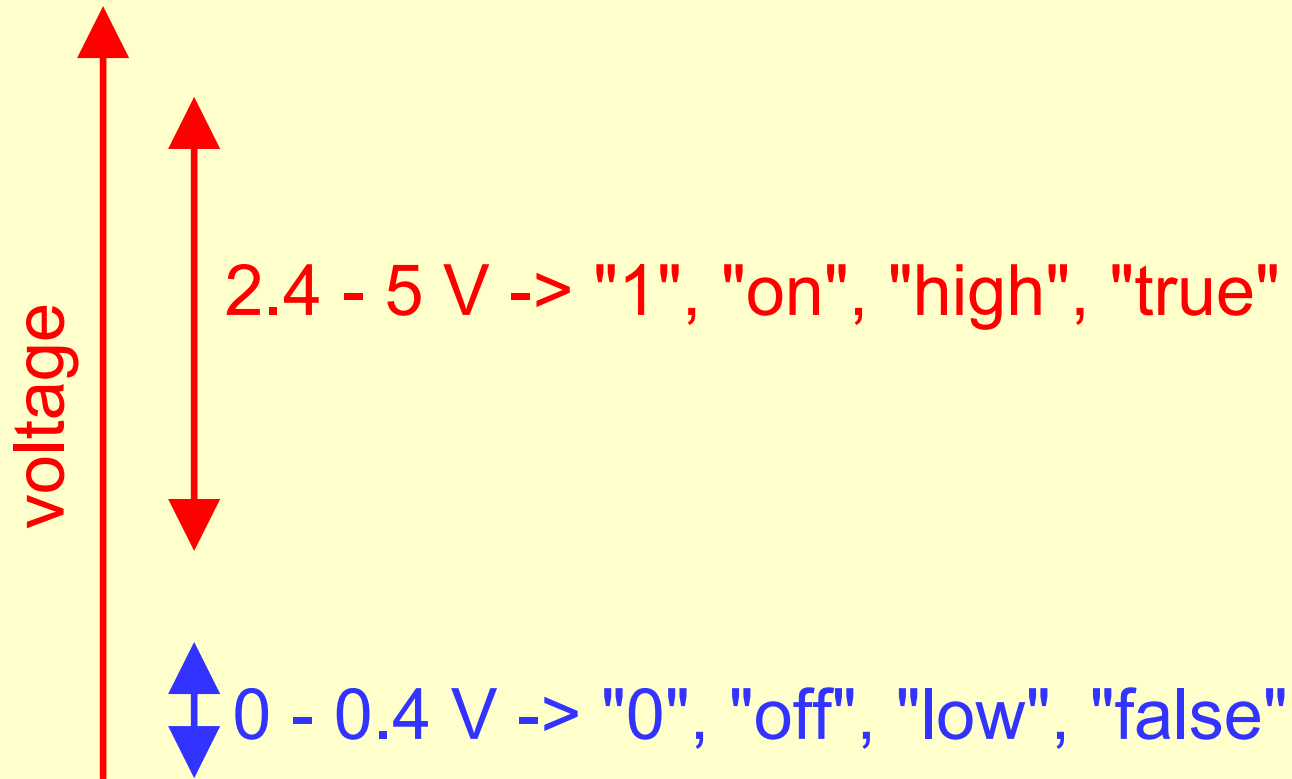


Noțiuni despre circuite logice integrate

Prof. Sorin Larionescu


Semnale logice

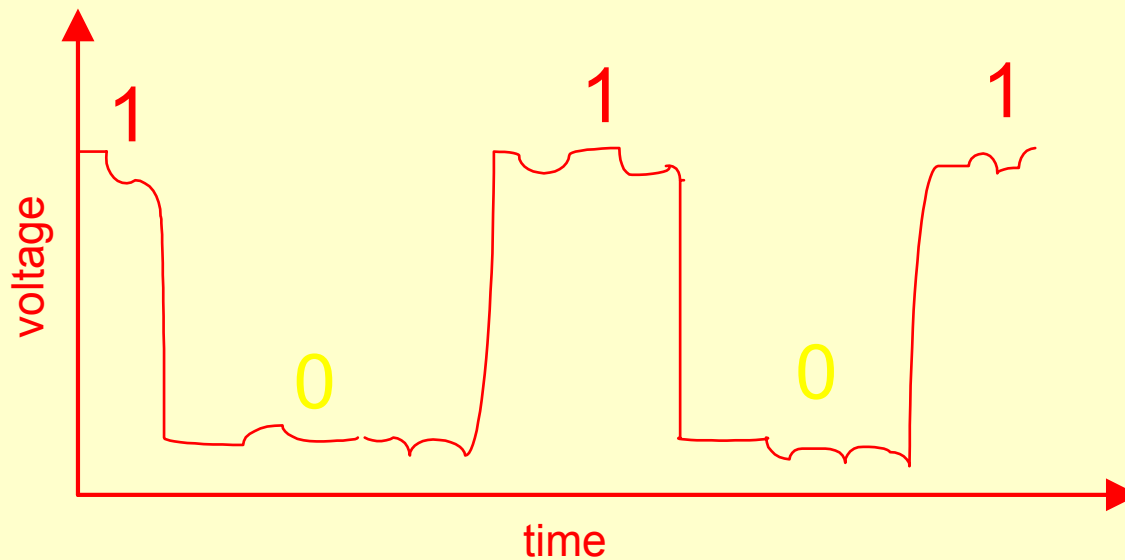- Exemple: semnale pentru circuite logice TTL (Transistor-Transistor-Logic):



Filtrarea zgomotelor

- Datorită domeniilor de definiție a volorilor 0 logic și 1 logic zgomotele sunt înlăturate




Circuitele logice integrate

- **Circuitele logice de bază sunt:**
 - *NOT sau NU*
 - *AND sau ȘI*
 - *OR sau SAU*
 - *NOR sau SAU-NU*
 - *NAND sau ȘI-NU*
 - *XOR sau SAU-EXCLUSIV*
 - *BUFFER sau REPETOR*
 - *EQUIVALENCE sau COMPARATOR*

NOT (NU)

- Symbol:

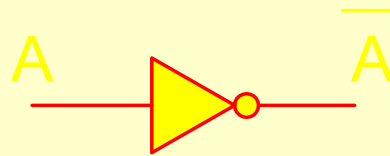

- Tabel de adevăr:

A	$\bar{A} = \text{not}(A)$
0	1
1	0


0	1
1	0

- Relații folosite:

$$\text{not}(0) = 1, \text{not}(1) = 0, \text{not}(\text{not}(A)) = A$$

AND (ȘI)

- Simbol:

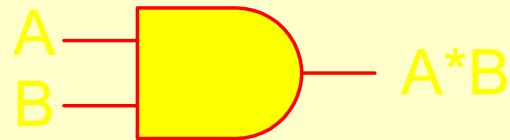

- Tabel de adevăr:

A	B	A*B
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1


- Relații folositoare:

$$A * A = A, A * 1 = A, A * 0 = 0, A * B = B * A,$$

$$A * (B * C) = (A * B) * C = A * B * C, A * \text{not}(A) = 0$$


AND Exemplu

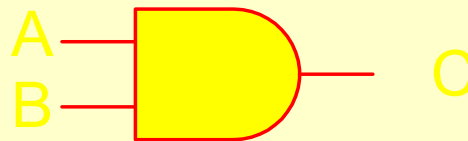- C = pornește motorul pentru urcare ascensor
- A = ușa închisă
- B = buton urcare ascensor acționat



OR (SAU)

◆ Simbol:

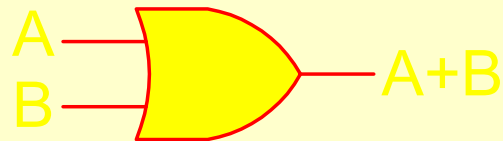

◆ Tabel de adevăr:

A	B	A+B
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1


◆ Relații folositoare:

$$A+A=A, A+1=1, A+0=A, A+B = B+A,$$

$$A+(B+C) = (A+B)+C = A+B+C, A+\text{not}(A)=1$$


OR Exemplu

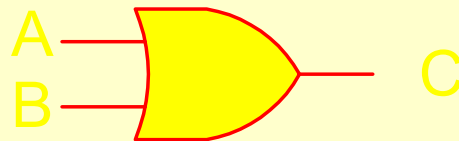- C = pornește motorul pentru urcare ascensor
- A = butonul urcare de pe palier este acționat
- B = butonul urcare din cabină este acționat



NOR (NOT-OR) (SAU-NU)

- Simbol:

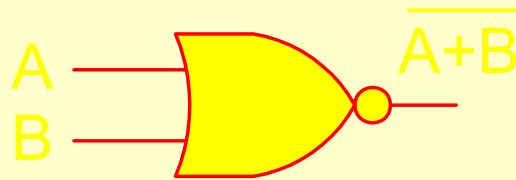

- Tabel de adevăr:

A	B	$\overline{A+B}$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0


- Relații folositoare:

$$\overline{A+A}=\overline{A}, \quad \overline{A+1}=0, \quad \overline{A+0}=\overline{A}, \quad \overline{A+B} = \overline{B+A},$$

$$\overline{A+(B+C)} = \overline{(A+B)+C} = \overline{A+B+C}, \quad \overline{A+\text{not}(A)}=0$$

NAND (NOT-AND) (ȘI-NU)

◆ Simbol:

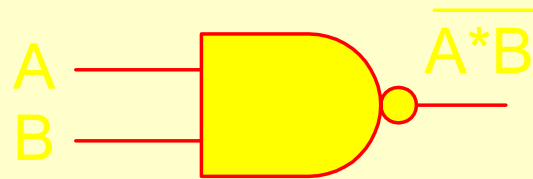

◆ Tabel de adevăr:


A	B	$\overline{A*B}$
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

◆ Relații folositoare:

$$\overline{A*A}=A, \overline{A*1}=A, \overline{A*0}=1, \overline{A*B} = \overline{B*A},$$
$$\overline{A*(B*C)} = \overline{(A*B)*C} = \overline{A*B*C}, \overline{A*\text{not}(A)}=1$$

XOR (Exclusive-OR) (SAU-EXCLUSIV)

◆ Simbol:

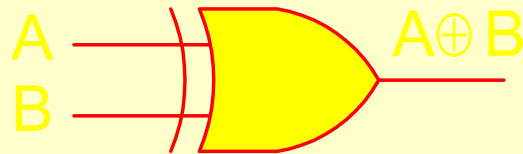

◆ Tabel de adevăr:


A	B	$A \oplus B$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

◆ Relații folositoare:

$$A \oplus \overline{A} = 1, \quad A \oplus 1 = \overline{A}, \quad A \oplus 0 = A, \quad A \oplus B = B \oplus A, \\ A \oplus \overline{\overline{A}} = 1$$

BUFFER (REPETOR)

- Symbol:

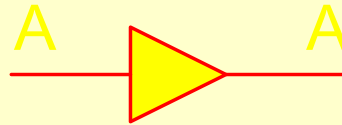


- Aplicații:

- *amplificarea semnalului (sarcină de impedanță mică sau un număr mare de circuite logice conectate la același semnal logic)*

Equivalence (NOT-XOR) (COMPARATOR)

◆ Symbol:

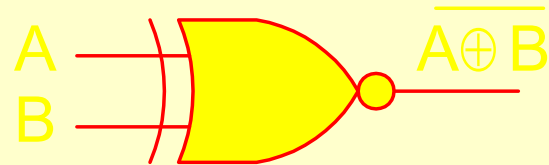

◆ Tabelul de adevăr:

A	B	$\overline{A \oplus B}$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1