
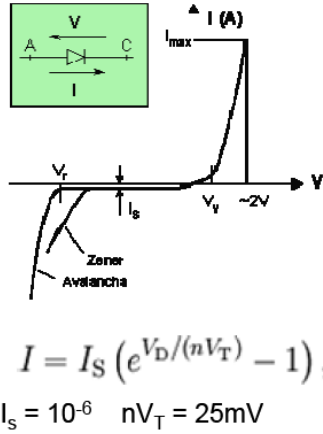



Modelo de pequeña señal del diodo semiconductor

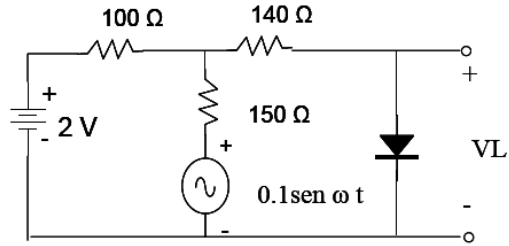


Obtener VL




Corriente en reposo del diodo DC

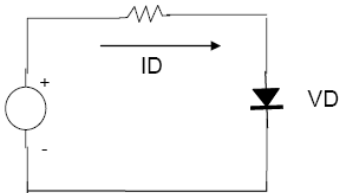

Punto de Reposo

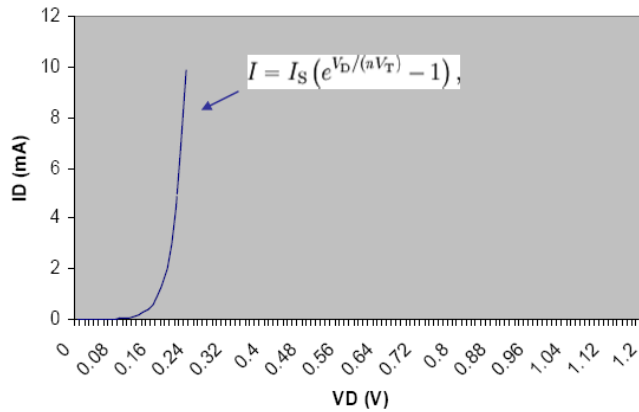


Resistencia dinámica del diodo r_d

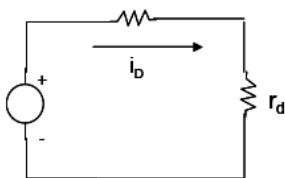

$$\frac{1}{r_d} = \frac{dI_D}{dV_D/Q}$$




Problema Obtener VL

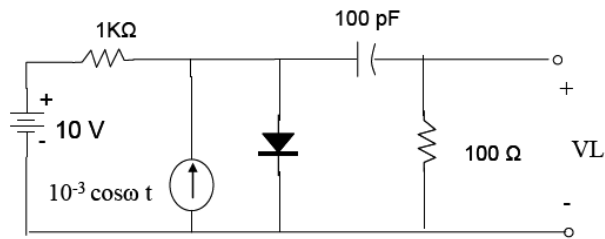

$$I_D = 10^{-6} (e^{V_D/V_T} - 1)$$

$$V_T = 25 \text{ mV}$$

Punto de Reposo

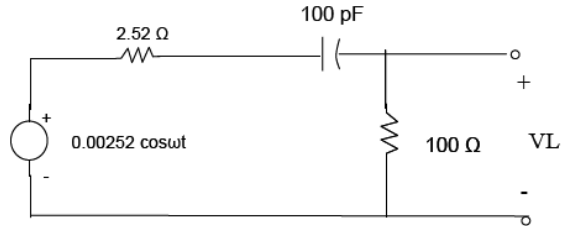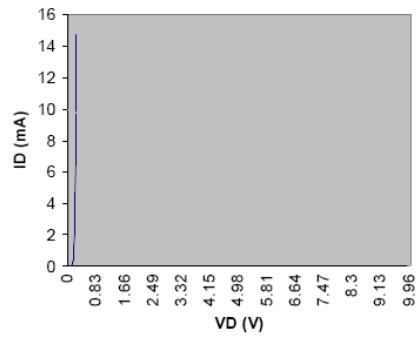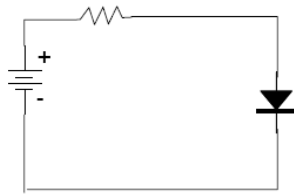


$$Z_c = 1/j\omega C$$

Representado como fasor


$$V_L = \frac{j\omega C * 100}{1 + j\omega C * 102.52} 0.00252 \cos \omega t \Rightarrow |V_L| = \frac{\omega C * 100}{\sqrt{1 + (\omega C * 102.52)^2}} 0.00252 \cos \omega t$$

ω (rad/seg)	VL
10^6	
10^8	
10^{10}	


Recta de carga AC

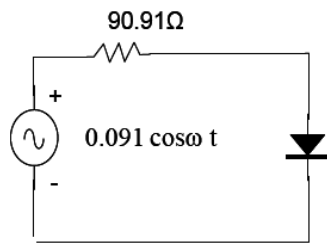

(Recta de Carga AC)

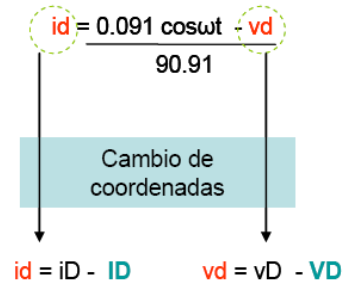

Punto de Reposo

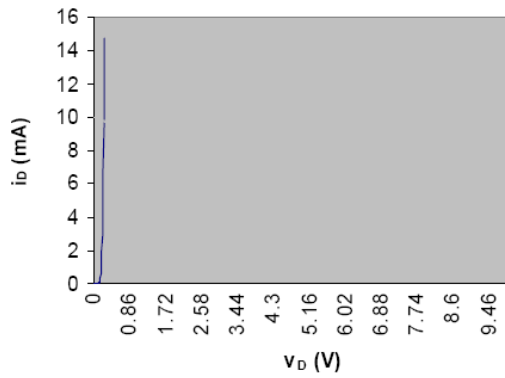

$$iD - ID = \frac{0.091 \cos \omega t - (vD - VD)}{90.91}$$