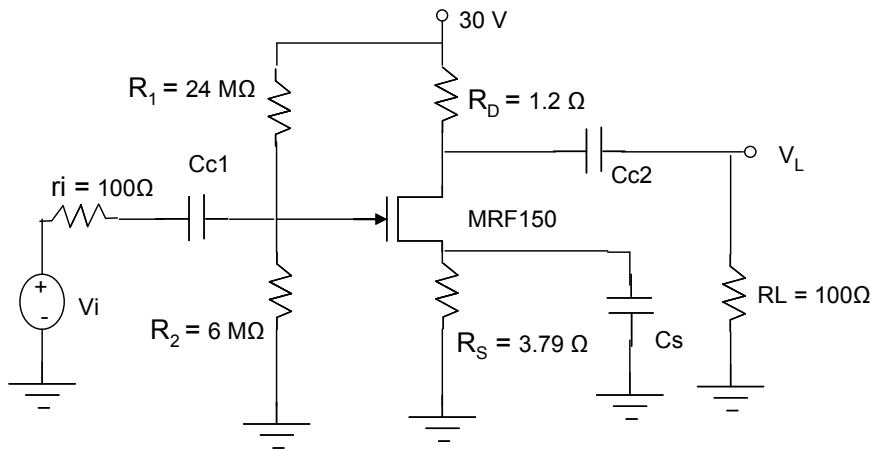



Pequeña Señal con MosFET




$$i_{DS} = k_n (V_{GS} - V_{TN})^2$$

$$\left. \begin{array}{l} k_n = 1.25 \text{ A/V}^2 \\ V_{TN} = 1 \text{ V} \end{array} \right\} \begin{array}{l} i_{DS} = 5.5 \text{ A} \\ V_{GS} = 3.1 \text{ V} \end{array}$$
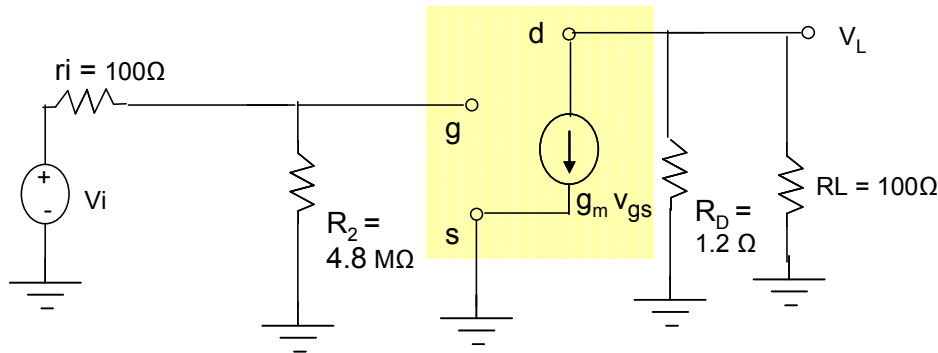
$$\left. \begin{array}{l} k_n = 1.25 \text{ A/V}^2 \\ V_{TN} = 5 \text{ V} \end{array} \right\} \begin{array}{l} i_{DS} = 4.5 \text{ A} \\ V_{GS} = 6.89 \text{ V} \end{array}$$



$$i_{ds} = g_m v_{gs}$$

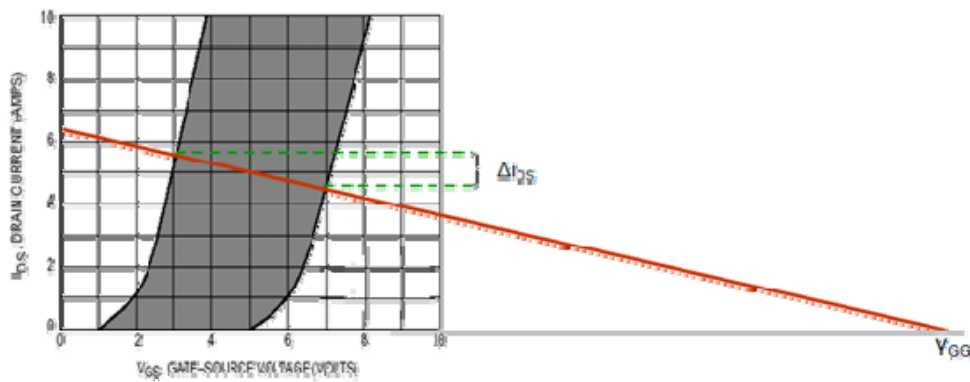

$$g_m = \left. \frac{di_{DS}}{dv_{DS}} \right|_Q$$

$$g_m = \left. \frac{d[k_n(V_{GS} - V_{TN})^2]}{dV_{GS}} \right|_Q$$



$$g_m = 2k_n(V_{GS} - V_{TN})|_Q$$

$$V_{GS} - V_{TN} = \sqrt{\frac{i_{DS}}{k_n}}$$


$$g_m = 2k_n \sqrt{\frac{i_{DSQ}}{k_n}}$$

$$g_m = 2 \sqrt{k_n i_{DSQ}}$$

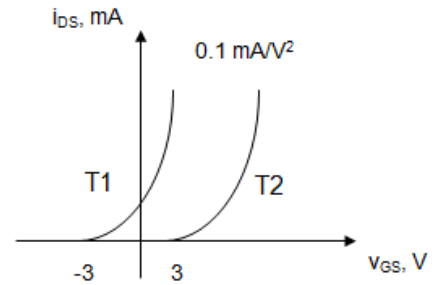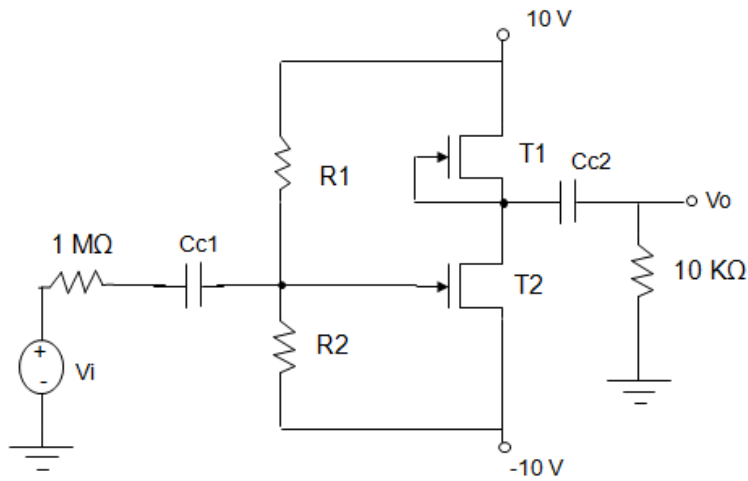Tarea 9: Encuentre los valores de R1 y R2 y la ganancia de voltaje





Pequeña Señal con JFET

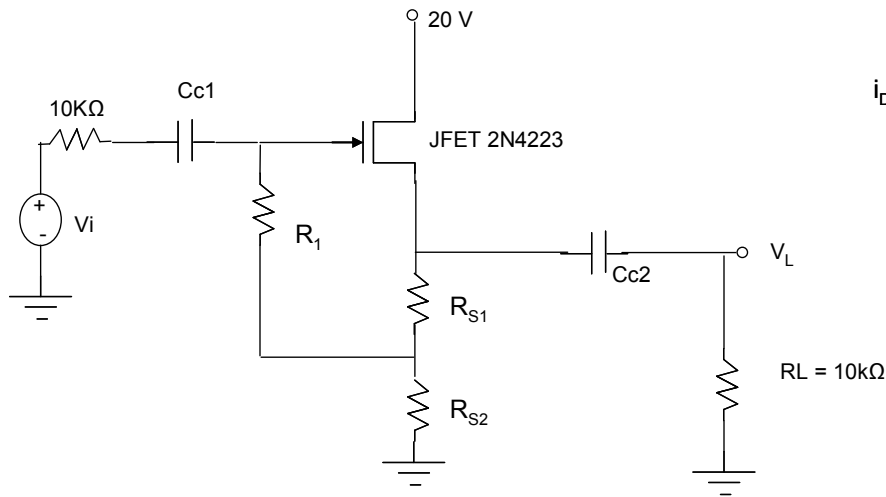

$$i_{DS} = I_{P0} \left[1 + \frac{V_{GS}}{V_{P0}} \right]^2$$

Encuentre los valores de R_1 , R_{S1} y R_{S2} para lograr una ganancia de voltaje mayor a 0.8

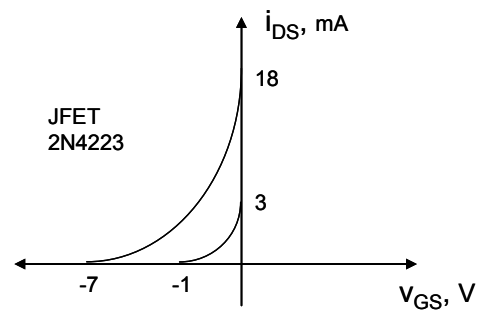

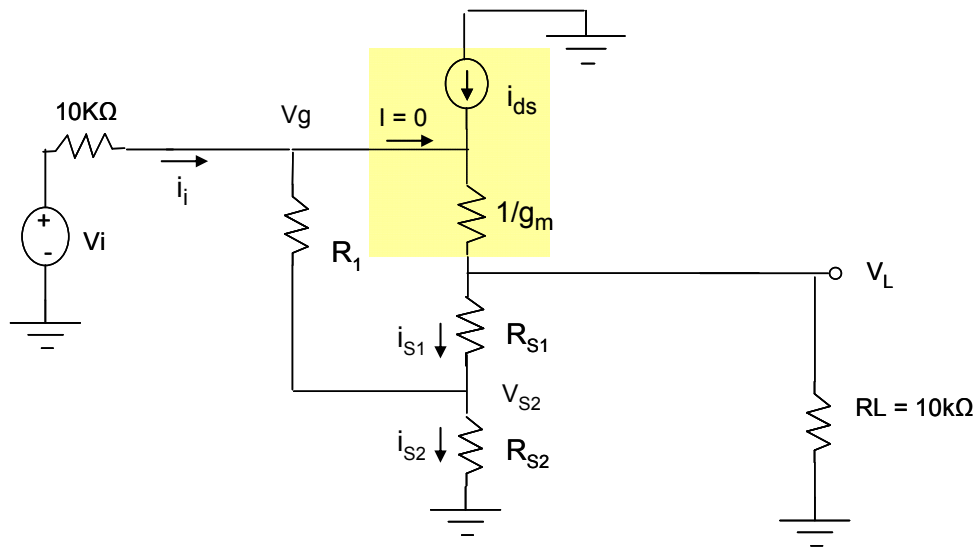

Tarea 10: Demuestre que

$$g_m = \frac{2 I_{P0}}{V_{P0}} \sqrt{\frac{I_{DSQ}}{I_{P0}}}$$

$$A_v = V_L/V_i = (V_L/V_g) (V_g/V_i)$$

V_g/V_i :

$$i_i = \frac{V_i - V_g}{10K\Omega} \rightarrow \frac{V_i - V_g}{10K\Omega} = \frac{V_g - V_{S2}}{R_1} \rightarrow V_i - V_g = \frac{10K\Omega}{R_1} V_g - V_{S2} \rightarrow V_i \approx V_g$$

Si $R_1 \gg 10K\Omega$
 $R_1 = 100M\Omega$

V_L/V_g :

$$i_{S1} = \frac{V_L - V_{S2}}{R_{S1}} \quad i_{S2} = \frac{V_{S2}}{R_{S2}}$$

$$i_{S2} = i_i + i_{S1} \rightarrow \frac{V_{S2}}{R_{S2}} = \frac{V_g - V_{S2}}{R_1} + \frac{V_L - V_{S2}}{R_{S1}}$$

$$i_i = \frac{V_g - V_{S2}}{R_1}$$

$$R_{S1} R_1 V_{S2} = R_{S1} R_{S2} V_g - R_{S1} R_{S2} V_{S2} + R_1 R_{S2} V_L - R_1 R_{S2} V_{S2}$$

$$V_{S2} = \frac{R_1 R_{S2} V_L + R_{S1} R_{S2} V_g}{R_1 R_{S2} + R_{S1} R_1 + R_{S1} R_{S2}}$$

$$V_{S2} = \frac{R_1 R_{S2} V_L}{R_1 (R_{S2} + R_{S1}) + R_{S1} R_{S2}} + \frac{R_{S1} R_{S2} V_g}{R_1 (R_{S2} + R_{S1}) + R_{S1} R_{S2}}$$

$$V_{S2} = \frac{R_{S2} V_L}{(R_{S2} + R_{S1}) + \cancel{R_{S1} R_{S2}} \frac{0}{R_1}} + \frac{\cancel{R_{S1} R_{S2}} \frac{0}{R_1} V_g}{(R_{S2} + R_{S1}) - \cancel{R_{S1} R_{S2}} \frac{0}{R_1}}$$

Si $R_1 \gg R_{S1} R_{S2}$

$$V_{S2} \approx \frac{R_{S2} V_L}{(R_{S2} + R_{S1})}$$

$$i_{S1} = \frac{V_L}{R_{S1}} - \frac{V_{S2}}{R_{S1}} \longrightarrow i_{S1} = \frac{V_L}{R_{S1}} - \frac{R_{S2} V_L}{R_{S1} (R_{S2} + R_{S1})}$$

$$i_{S1} = \frac{\cancel{R_{S1}} (R_{S2} + R_{S1}) V_L - \cancel{R_{S1}} R_{S2} V_L}{\cancel{R_{S1}} R_{S1} (R_{S2} + R_{S1})} = \frac{\cancel{R_{S1}} V_L}{\cancel{R_{S1}} (R_{S2} + R_{S1})} = \frac{V_L}{R_{S2} + R_{S1}}$$

$$R_S = R_{S2} + R_{S1}$$


$$i_{S1} = \frac{V_L}{R_S}$$

$$i_{ds} = g_m (V_g - V_L) \quad i_{ds} = i_L + i_{S1} \longrightarrow g_m (V_g - V_L) = \frac{V_L}{R_L} + \frac{V_L}{R_S}$$

$$i_L = \frac{V_L}{R_L} \quad g_m V_g = \frac{V_L}{R_L // R_S} + g_m V_L \quad \frac{V_L}{V_g} = \frac{g_m R_L // R_S}{1 + g_m R_L // R_S}$$

$$\frac{V_L}{V_i} \approx \frac{g_m R_L // R_S}{1 + g_m R_L // R_S} > 0.8$$
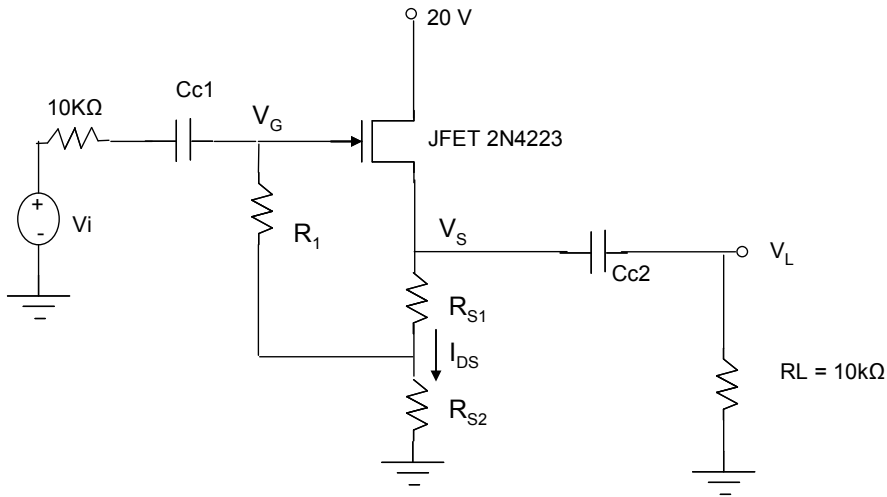
$$\frac{2 I_{P0}}{V_{P0}} \sqrt{\frac{I_{DSQ}}{I_{P0}}} = g_m > \frac{4}{R_L // R_S} \quad I_{DSQ} > \frac{4 V_{P0}^2}{I_{P0} (R_L // R_S)^2}$$



$$V_G = I_{DS} R_{S2}$$

$$V_S = I_{DS} R_{S1} + I_{DS} R_{S2}$$

$$V_{GS} = I_{DS} R_{S2} - (I_{DS} R_{S1} + I_{DS} R_{S2}) = -I_{DS} R_{S1}$$

$$V_{GS} = -I_{DS} R_{S1}$$

$$V_{DS} > V_{GS} + v_{P0}$$

(Zona saturación)

$$V_{DS} = 20 - I_{DS} R_S > V_{GS} + v_{P0}$$

$$V_{DS} = 20 - I_{DS} (R_{S2} + R_{S1}) > -I_{DS} R_{S1} + v_{P0}$$

$$20 - I_{DS} R_{S2} > v_{P0}$$

$$20 - v_{P0} > I_{DS} R_{S2}$$

$$20 - v_{P0} > I_{DS} R_{S2}$$

RS1	RS2	RS1*RS2 (K)	RS
7750	250	1937.5	8000

Av max	Av min	ΔIDS (mA)
0.833	0.821	0.617

