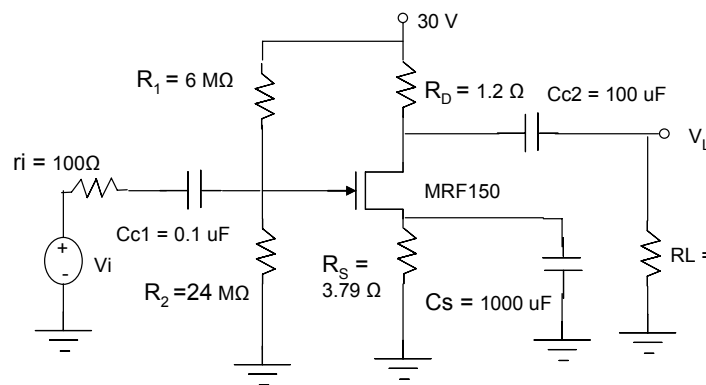



Respuesta en Frecuencia con FET



$$i_{DS} = k_n (v_{GS} - V_{TN})^2$$

$$\begin{cases} k_n = 1.25 \text{ A/V}^2 \\ V_{TN} = 1 \text{ V} \end{cases} \begin{cases} i_{DS} = 5.5 \text{ A} \\ v_{GS} = 3.1 \text{ V} \\ g_m = 5.24 \text{ S} \end{cases}$$
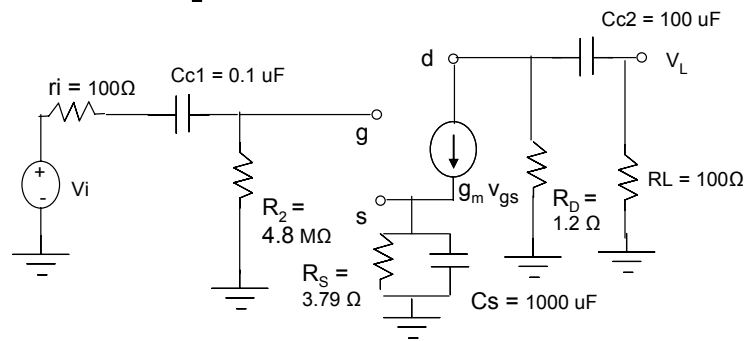
$$\begin{cases} k_n = 1.25 \text{ A/V}^2 \\ V_{TN} = 5 \text{ V} \end{cases} \begin{cases} i_{DS} = 4.5 \text{ A} \\ v_{GS} = 6.89 \text{ V} \\ g_m = 4.74 \text{ S} \end{cases}$$



$$Z_S = \frac{R_S (1/j\omega C_S)}{R_S + 1/j\omega C_S}$$

$$Z_S = \frac{R_S}{j\omega C_S R_S + 1}$$

$$A_V = \frac{V_L}{V_i} = \frac{V_L}{V_S} \frac{V_S}{V_g} \frac{V_g}{V_i} \quad \frac{V_g}{V_i} = \frac{4.8M}{100 + 4.8M + 1/j\omega Cc1} \quad V_g = \frac{j\omega 4.8M Cc1}{j\omega Cc1(100 + 4.8M) + 1} V_i$$

$$\frac{V_g}{V_i} = \frac{0.48 j\omega}{1 + j\omega/2.08}$$

$$v_s = g_m v_{gs} Z_S = g_m Z_S (v_g - v_s) = g_m Z_S v_g - g_m Z_S v_s \quad v_s + g_m Z_S v_s = g_m Z_S v_g$$

$$\frac{v_s}{V_g} = \frac{g_m Z_S}{1 + g_m Z_S}$$

$$v_{gs} = \frac{v_s}{g_m Z_S}$$

$$V_L = \frac{1.2}{1.2 + 100 + \frac{1}{j\omega Cc2}} 100 g_m v_{gs}$$


$$\frac{V_L}{V_S} = \frac{120 j\omega Cc2}{101.2 j\omega Cc2 + 1} \frac{1}{Z_S}$$

$$\frac{g_m}{1 + g_m Z_S} = \frac{g_m}{1 + g_m R_S} = \frac{g_m (j\omega C_S R_S + 1)}{j\omega C_S R_S + 1 + R_S g_m}$$


$$\frac{g_m Z_S}{1 + g_m Z_S} \frac{120 j\omega Cc2}{101.2 j\omega Cc2 + 1} \frac{1}{Z_S} = \frac{120 j\omega Cc2}{101.2 j\omega Cc2 + 1} \frac{g_m (j\omega C_S R_S + 1)}{j\omega C_S R_S + 1 + R_S g_m}$$

$$A_v = \frac{v_L}{v_i} = \frac{v_L}{v_s} \frac{v_s}{v_g} \frac{v_g}{v_i} = \frac{(j\omega)^2 (1 + j\omega / 263.85)}{692.7 (1 + j\omega / 2.08) (1 + j\omega / 98.81) (1 + j\omega / 5263)}$$

$$g_m \approx 5 \text{ S}$$

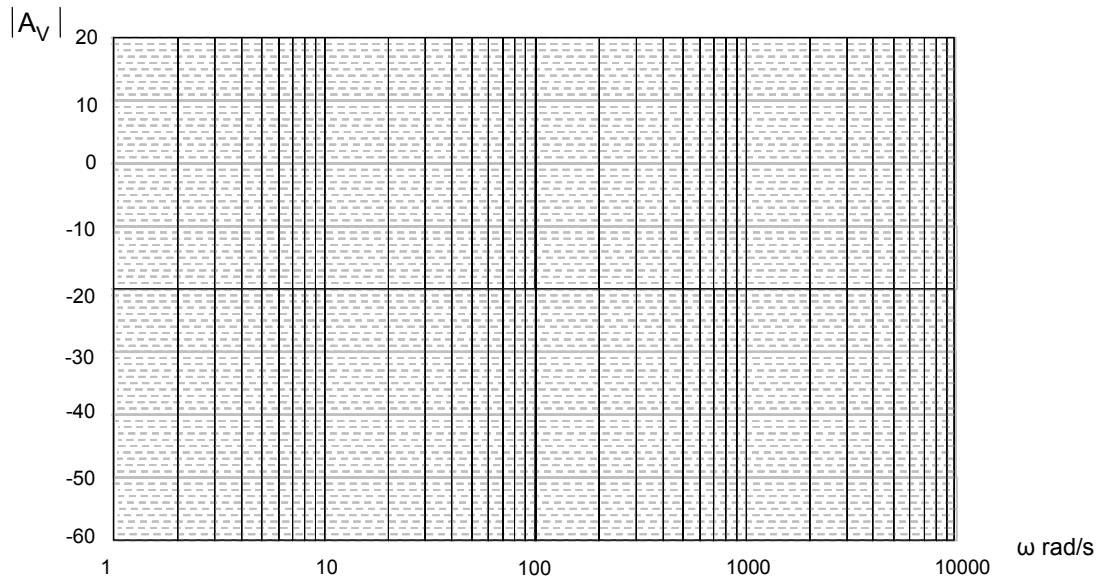

Frecuencia de Corte en Alto

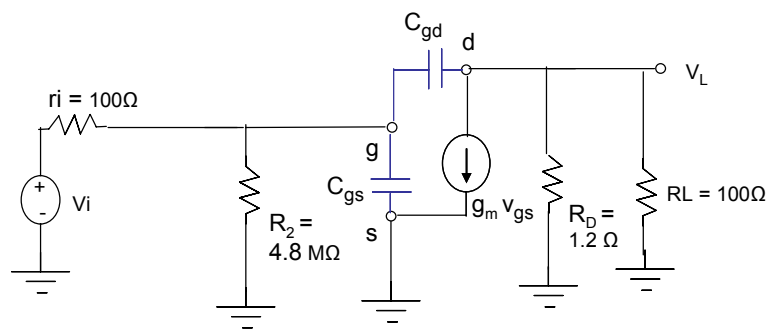

MosFET: MRF150

$$C_{gd} = 40 \text{ pF}$$


$$C_{gs} = 360 \text{ pF}$$

DYNAMIC CHARACTERISTICS






Input Capacitance ($V_{DS} = 50 \text{ V}$, $V_{GS} = 0$, $f = 1.0 \text{ MHz}$)	C_{iss}	—	400	—	pF
Output Capacitance ($V_{DS} = 50 \text{ V}$, $V_{GS} = 0$, $f = 1.0 \text{ MHz}$)	C_{oss}	—	240	—	pF
Reverse Transfer Capacitance ($V_{DS} = 50 \text{ V}$, $V_{GS} = 0$, $f = 1.0 \text{ MHz}$)	C_{rss}	—	40	—	pF

$$C_{gd} + C_{gs} = 400 \text{ pF}$$

$$C_{gd} = 40 \text{ pF}$$

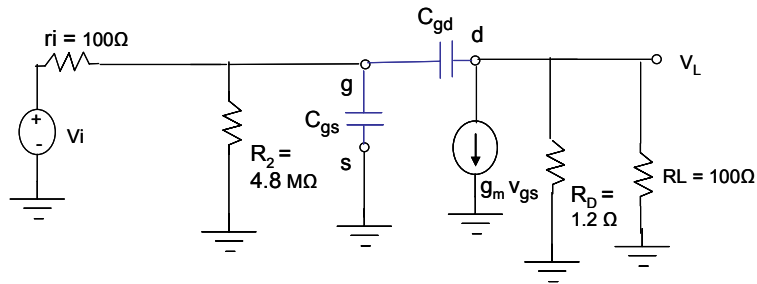


Teorema de Miller:

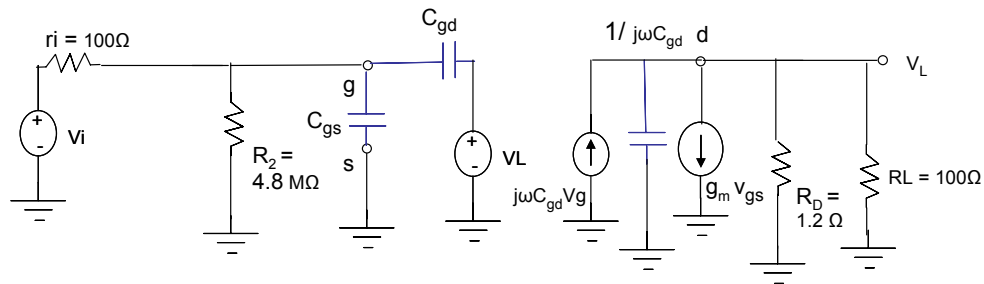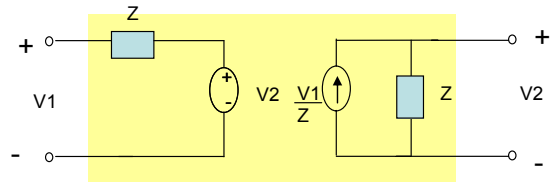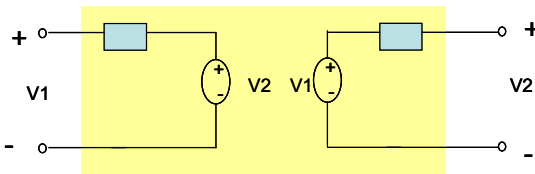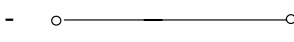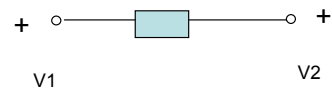


$$\frac{1}{j\omega C_{gd}} \gg R_D = 1.2\Omega$$

$$g_m v_{gs} \gg j\omega C_{gd} V_g$$

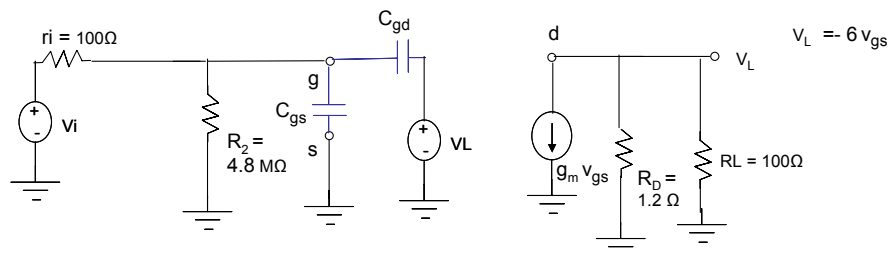

$$V_L = -6 v_{gs} = -6 v_g$$
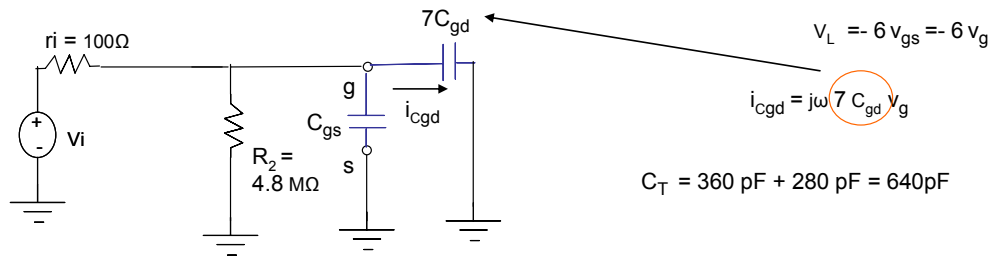
$$i_{c_{gd}} = j\omega C_{gd} (V_g - V_L) = j\omega 7 C_{gd} V_g$$




$$R_2 \parallel j\omega C_T = \frac{R_2 (1/j\omega C_T)}{R_2 + 1/j\omega C_T}$$


$$= \frac{R_2}{j\omega C_T R_2 + 1}$$

$$\frac{V_g}{V_i} = \frac{\frac{R_2}{j\omega C_T R_2 + 1}}{\frac{R_2}{j\omega C_T R_2 + 1} + r_i} = \frac{R_2}{R_2 + r_i + j\omega C_T R_2 r_i} = \frac{1}{1 + j\omega / 15.6 \text{ Mrad/s}}$$
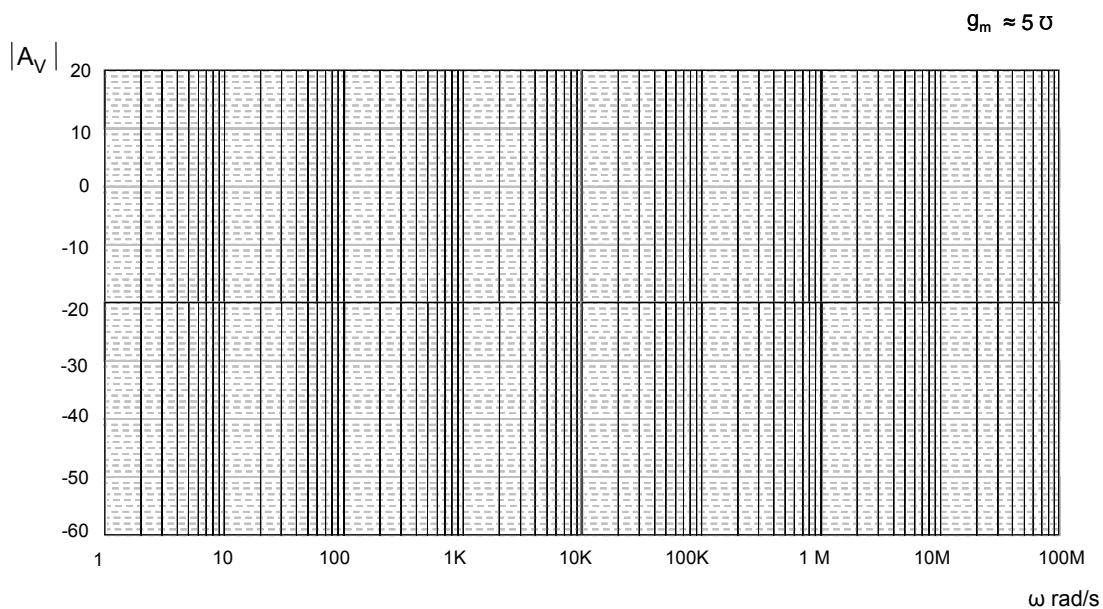
$$A_v = \frac{(j\omega)^2 (1 + j\omega / 263.85)}{692.7 (1 + j\omega / 2.08) (1 + j\omega / 98.81) (1 + j\omega / 5263) (1 + j\omega / 15.6 \text{ Mrad/s})}$$



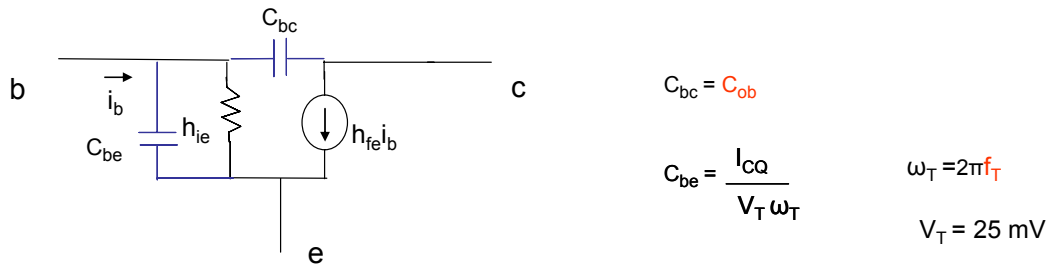
Respuesta en alta frecuencia del transistor Bipolar



Tarea:

Diseñe el siguiente circuito:

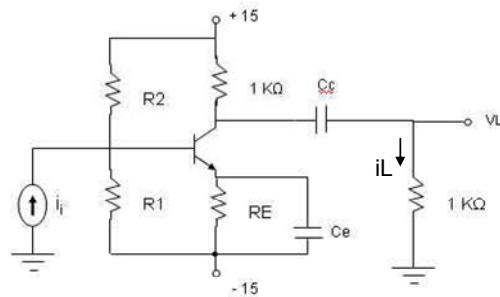- R1, R2 y RE para máxima excursión simétrica para un ICQ de 10 mA
- Cc y Ce para una frecuencia de corte en bajo de 10 Hz
- Obtenga diagrama de Bode completo (en altas y bajas frecuencias) para los valores típicos del transistor que da el fabricante



Indicaciones: El trabajo debe incluir todo el desarrollo teórico, mostrando la función de transferencia completa (I_L/I_i). Debe seleccionar un transistor comercial y adjuntar las especificaciones y marcar todas aquellas características que están en las especificaciones del transistor y que utilizó en su diseño.

*Nota: El transistor presentado por cada alumno debe ser diferente al de los compañeros