 


# Circuitos Sequenciais

- A este circuito dá-se o nome de **bi-estável** porque possui dois estados (situações) estáveis:
- Pode usar-se uma única variável de estado (sinal **Q**) para definir o estado do circuito.
- Logo, há 2 estados possíveis:  $Q=0$  e  $Q=1$ .




As **latches** e os **flips-flops** são os blocos elementares com os quais se constrói a maior parte dos circuitos sequenciais.

Um **flip-flop** é um dispositivo sequencial que amostra as suas entradas e que altera as suas saídas apenas em instantes determinados por um sinal de **relógio**.

Uma **latch** é um dispositivo sequencial que observa todas as suas entradas continuamente e altera as suas saídas em qualquer momento, **independentemente** de qualquer sinal de **relógio**.
 
## O Bloco elementar *latch*

- Uma **latch** é um dispositivo sequencial que observa todas as suas entradas continuamente e altera as suas saídas em qualquer momento, **independentemente** de qualquer sinal de **relógio**.
- O **latch RS**




**S=set, R=reset)**

# Flip-Flop

- Um flip-flop é um latch, controlado pelo clock. Isto significa que o valor atual da saída Q do elemento de memória não é relacionado com o valor atual da entrada.
- São circuitos que possuem dois estados estáveis, ou seja, são circuitos biestáveis:
  - Flip = atirar ao alto ou movimento rápido  
Circuito assume estado lógico alto
  - Flop = queda brusca ou repentina  
Circuito assume estado lógico baixo
- Um flip-flop é um circuito digital básico que armazena um bit de informação.
- A saída de um flip-flop só muda de estado durante a transição do sinal de clock.
- Existem vários tipos:
  - Flip-Flop D, Flip-Flop D com reset assíncrono
  - Flip-Flop D com reset síncrono, Flip-Flop D com clock enable
  - Flip-Flop T, SR, JK
  - outros.....

 
## Flip-Flop RS básico (Assíncrono)

- São construídos a partir de portas que tem a seguinte configuração:



- A realimentação mostra que o novo estado na saída depende do estado anterior que está injetado na entrada.

# Flip-Flop RS básico (Assíncrono)

 


- Tabela da verdade

S	R	$Q_A$	Q	
0	0	0	0	→ $Q = Q_A$
0	0	1	1	→ $Q = Q_A$
0	1	0	0	→ $Q = 0$
0	1	1	0	→ $Q = 0$
1	0	0	1	→ $Q = 1$
1	0	1	1	→ $Q = 1$
1	1	0	X	→ não permitido
1	1	1	X	→ não permitido

Resumindo:

S	R	Q
0	0	$Q_A$
0	1	0
1	0	1
1	1	X

# Flip-Flop RS básico (Assíncrono)

 


S	R	Q
0	0	$Q_A$
0	1	0
1	0	1
1	1	X


- Desvantagens

- As saídas mudam imediatamente após as entradas mudarem
  - Isto é um problema lógico, pois as mudanças de dados nas células serão casuais, não sendo possível controlar a operação. A solução é FF RS Síncrono
- Quando as entradas estão em nível alto as saídas serão indefinidas
  - Este problema será resolvido com um FF JK

# Simulação/Latch RS

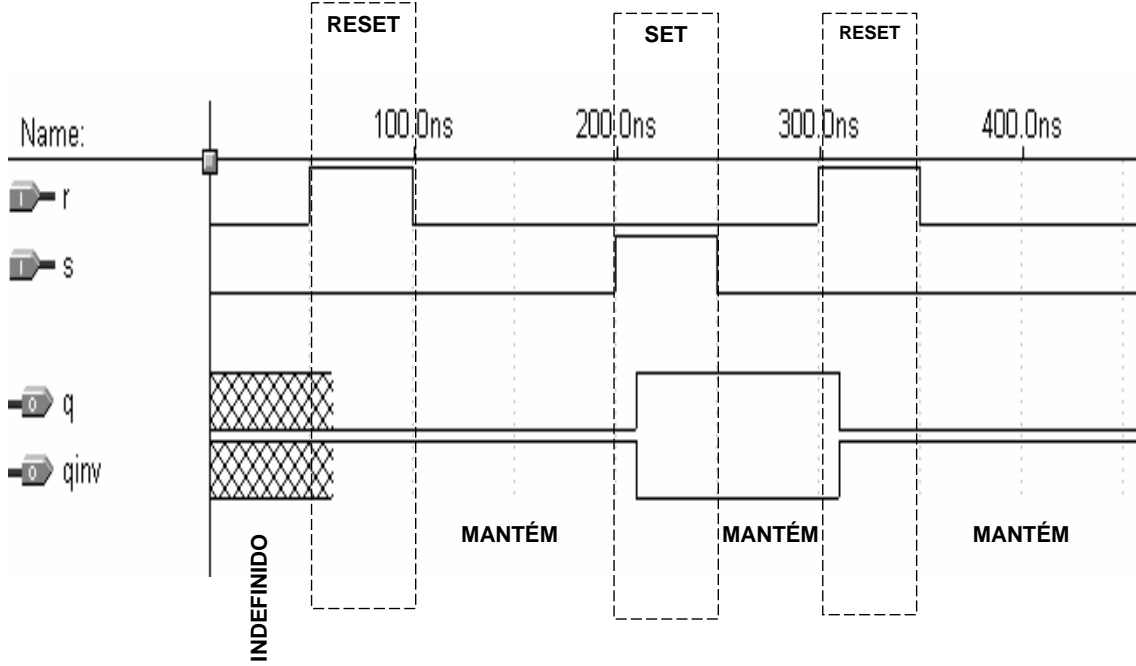

# Simulação/Estudo de caso


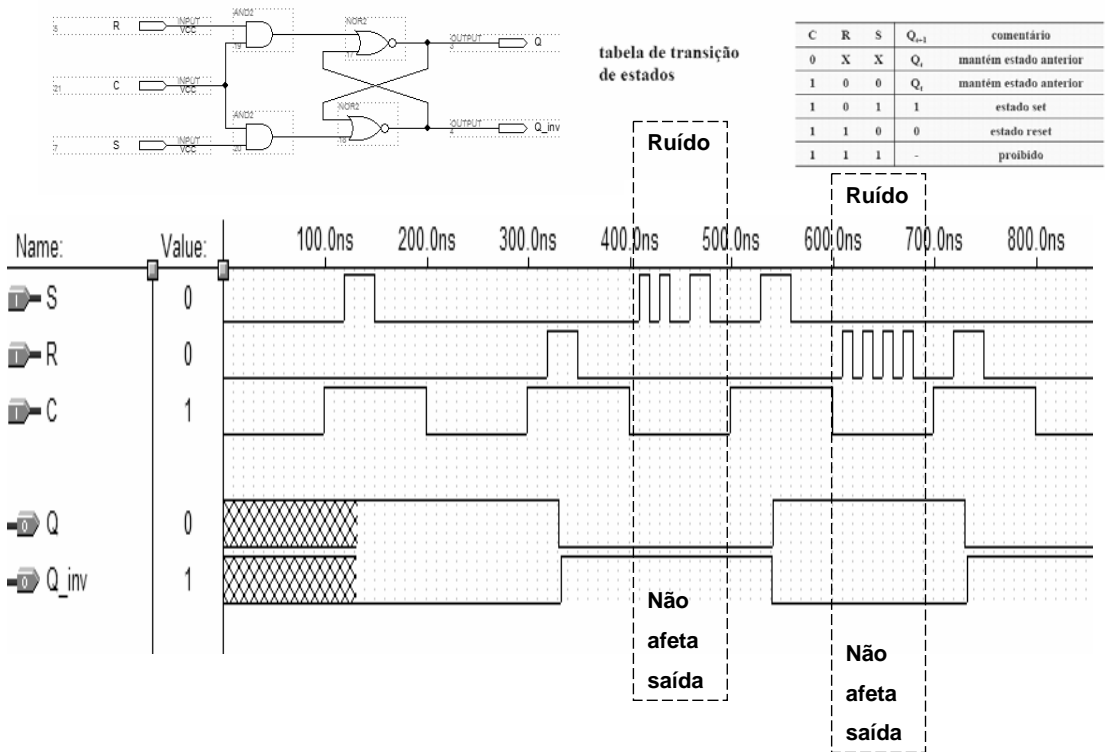


# O latch RS/Outras implementações


Teoremas de DeMorgan:

Teorema 2:
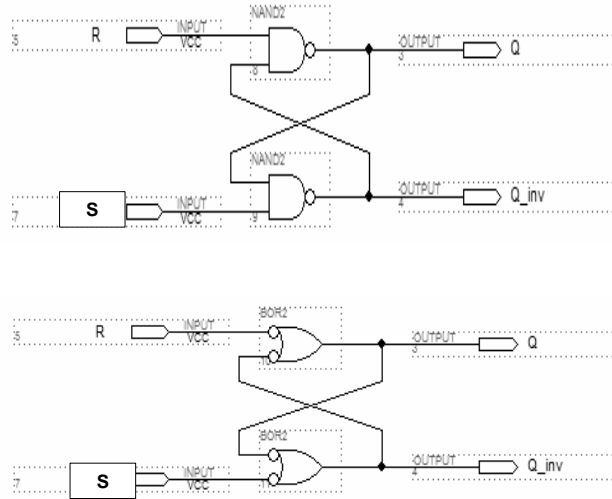 
$$\overline{X \cdot Y} = \overline{X} + \overline{Y}$$




## Latch construído com portas NOR

 

(a) Circuito

S	R	Q <sub>a</sub>	Q <sub>b</sub>
0	0	0/1/0	(sem alteração)
0	1	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0

(b) Tabela Verdade

 


(c) Diagrama de Tempo

# O latch RS/Exemplo
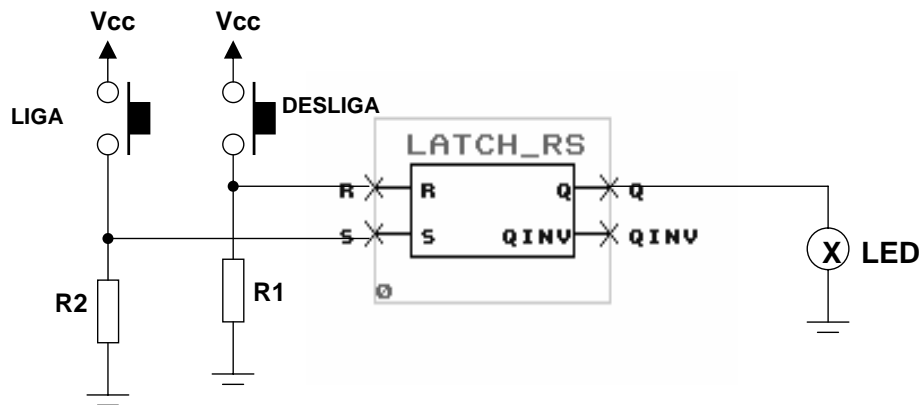
## •Circuito para controle de LED


Para ligar o LED pressiona-se o botão LIGA → O Latch RS passa para o estado de "SET" →  $R = '0'$  e  $S = '1'$  ⇒  $Q = '1'$

Para desligar o LED pressiona-se o botão DESLIGA → O Latch RS passa para o estado de "RESET" →  $R = '1'$  e  $S = '0'$  ⇒  $Q = '0'$



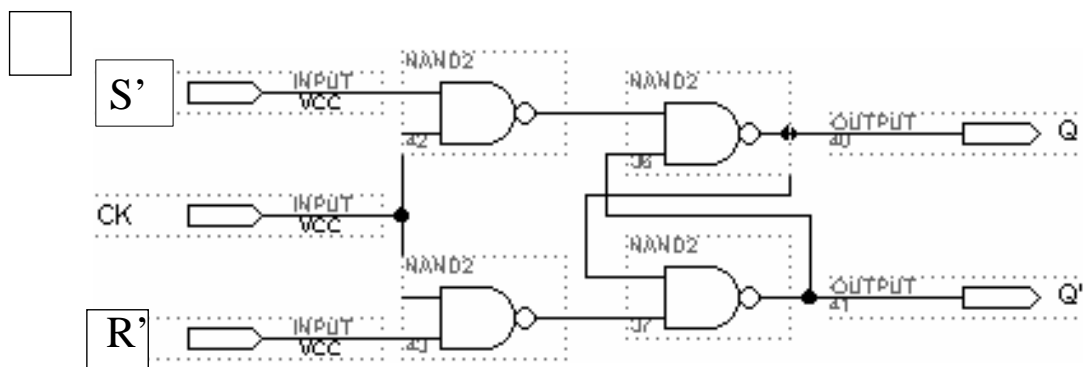
## Flip-Flops RS Síncrono

- Tem como característica um terceira entrada denominada pulso de controle (*clock* ou CK) agregada a um estágio de entrada adicional.
- O clock faz com que o flip-flop RS atualize seus estados.


 
# Flip-Flops RS Síncrono


- Com o clock em nível zero (CK=0), as saídas anteriores são mantidas.
- Com o clock em nível um (CK=1), o flip-flop RS síncrono opera como um flip-flop RS básico.




(a) Circuito

CK	S	R	Q	Q'
0	X	X	Q <sub>a</sub>	Q <sub>a</sub>
1	0	0	0/1	0/1
1	0	1	0	1
1	1	0	1	0
1	1	1	?	?

## FlipFlop RS Sinc

 


## Latch SR com clock (gated)

 


(a) Circuito

Clk	S	R	Q(t+1)
0	x	x	Q(t) (sem alteração)
1	0	0	Q(t) (sem alteração)
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	x

(b) Tabela Verdade

 


(c) Timing diagram

 

(d) Símbolo Gráfico

 
# Flip-Flop JK

- Tipo de flip-flop RS aprimorado, onde o erro lógico foi eliminado.



# Flip-Flop JK

- Tabela da Verdade

 

J	K	$Q_A$	$Q'_A$	S	R	$Q_f$
0	0	0	1	0	0	$Q_A$
0	0	1	0	0	0	$Q_A$
0	1	0	1	0	0	$Q_A$
0	1	1	0	0	1	0
1	0	0	1	1	0	1
1	0	1	0	0	0	$Q_A$
1	1	0	1	1	0	1
1	1	1	0	0	1	0

$\left. \begin{matrix} Q_A \\ Q_A \\ Q_A \\ 0 \\ 1 \\ Q_A \\ 1 \\ Q'_A \end{matrix} \right\} Q_A$   
 $\left. \begin{matrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{matrix} \right\} 0$   
 $\left. \begin{matrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{matrix} \right\} 1$   
 $\left. \begin{matrix} = Q'_A \\ = Q'_A \end{matrix} \right\} Q'_A$

# Flip-Flop JK


- Obs: Para  $J=K=1$ 
  - Para obter a última opção da tabela da verdade é necessário que os atrasos das portas sejam convenientes, caso contrário pode haver oscilação das saídas.
  - O problema é totalmente resolvido com FF JK mestre escravo.
  - Obs: atualizar transparencias

Tabela JK Simplificada


CK	J	K	Q	Q'
0	X	X	Qa	Qa'
1	0	0	Qa	Qa'
1	0	1	0	1
1	1	0	1	0
1	1	1	Qa'	Qa
 
# Flip-Flop Mestre-Escravo

- Possui este nome devido aos dois blocos internos com os quais ele é formado
- Estes dois blocos representam dois circuitos separados de latch.
- O latch mestre é utilizado para aceitar a entrada do bit de dado A no flip-flop
- O valor de A é armazenado no mestre e, então, transferido para o escravo em um tempo posterior.
- Ambas as entradas são sincronizadas pelo sinal de clock




Mestre ativo

 

Escravo ativo
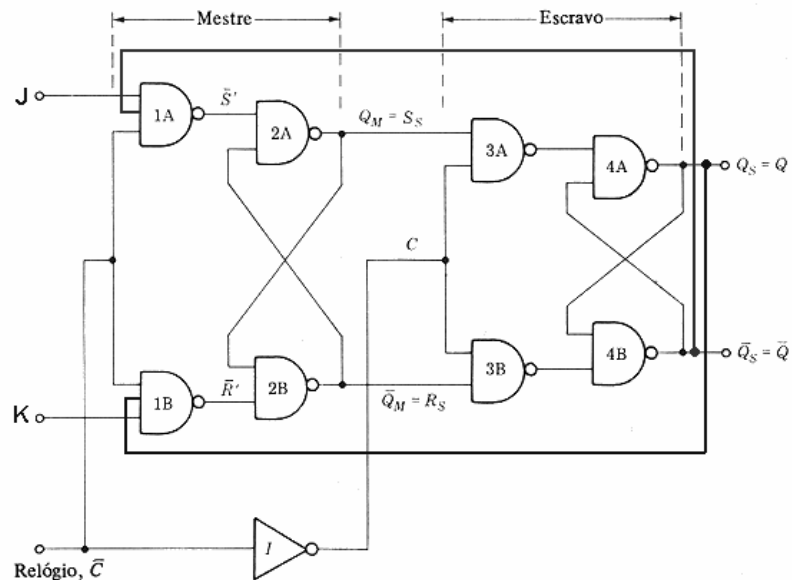
# Flip-Flop JK Mestre-Escravo

- Para eliminar a oscilação do flip-flop JK, foram combinados dois flip-flops RS como no circuito a seguir, denominado flip-flop JK Master-Slave (Mestre-Escravo).



# Flip-Flop JK Mestre-Escravo

- Quando o clock for '0' o circuito de entrada está inativo, logo as entradas do escravo não serão alteradas e a saída do flip-flop JK – MS não será alterada.
- Quando o clock for '1' o mestre operará como um flip-flop JK normal, mas o escravo estará inativo e as saídas não serão alteradas.
- Quando o clock voltar para o nível '0' o circuito mestre para de funcionar. O circuito escravo volta a funcionar (habilitado) e as saídas do mestre no instante que o clock volta a zero são transferidas para o escravo.
- Isto é muito interessante porque não vai haver mais que uma mudança na saída do flip-flop JK mestre-escravo por ciclo de clock.

# Flip-Flop JK Mestre-Escravo

- Tabela da verdade:


J	K	Q
0	0	$Q_A$
0	1	0
1	0	1
1	1	$Q'_A$

Note que este é um circuito sensível à descida do clock. Para continuarmos um que seja sensível à subida do clock, basta colocarmos um inversor na entrada do clock.


# Flip-Flop JK Mestre-Escravo

- Com entrada Preset e Clear

CL	PR	Q
0	0	Não permitido
0	1	0
1	0	1
1	1	Funcionamento normal

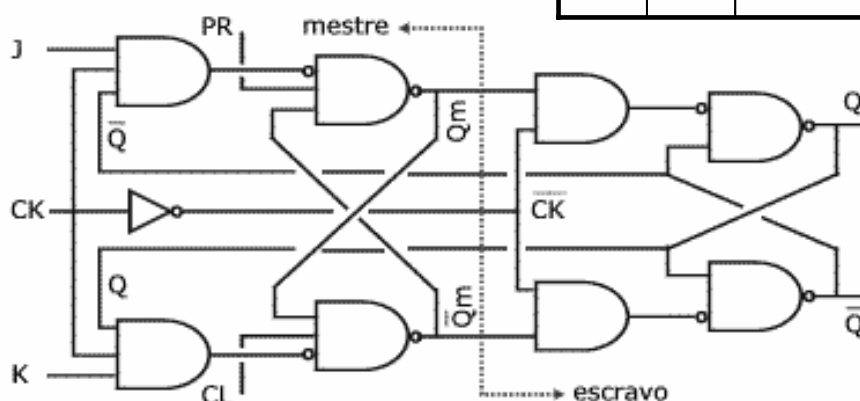


### Latch D Gated

 


(a) Circuito

Clk	D	$Q(t+1)$
0	x	$Q(t)$
1	0	0
1	1	1

(b) Tabela Verdade

 


(c) Símbolo Gráfico

 


(d) Diagrama de Tempo

### Flip-Flop tipo T (toggle)

 


T	$Q(t+1)$
0	$Q(t)$
1	$\bar{Q}(t)$

(b) Tabela Verdade

 


(c) Símbolo Gráfico

 


(d) Diagrama de tempo

# Contadores

## Contador de 3 bits up-counter

 


(a) Circuito

 


(b) Diagrama de tempo

## Contador de 3 bits down-counter

 

(a) Circuit

 


(b) Timing diagram

# Registrador


- Um registrador é um elemento lógico utilizado para armazenar uma palavra binária de n-bits.
- Praticamente, todos os grandes sistemas digitais utilizam registradores para armazenar dados importantes.
 
## Registrador básico

- Pode-se construir um registrador com a conexão de n células de armazenamento, de um único bit, em paralelo, possibilitando ler ou escrever em todas as células simultaneamente.
- Vamos examinar um registrador de 4 bits que pode armazenar e bits de dado.




Célula individual

 

Registrador de 4 bits
 
# Registrador de Deslocamento

- Um registrador de deslocamento é projetado para mover bits para as células vizinhas, enquanto houver pulsos de clock.




- Como todas as células são controladas pelo mesmo sinal de clock  $\phi$ , todas elas são carregadas ao mesmo tempo

# Registrador de Deslocamento


J	K	Q
0	0	$Q_A$
0	1	0
1	0	1
1	1	$Q'_A$

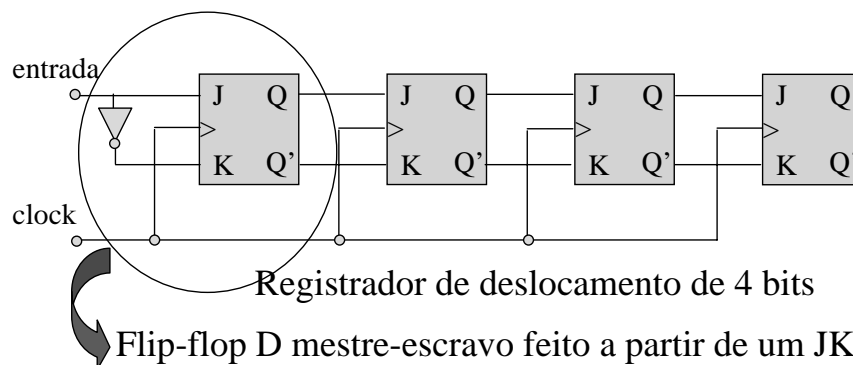- Como sabemos o flip-flop pode armazenar um estado de saída, até que um novo pulso chegue ao clock.
- Registrador de deslocamento trata-se de um certo número de flip-flops RS ou JK mestre-escravo, sendo cada J ou S ligada à saída Q do flip-flop anterior e cada entrada K ou R ligada à saída Q' do flip-flop anterior.
- O primeiro flip-flop é ligado com um flip-flop tipo D


 
## Registrador de deslocamento com entrada e saída serial

Registrador é um conjunto de n Flip-Flops



(a) Circuito


	In	Q <sub>1</sub>	Q <sub>2</sub>	Q <sub>3</sub>	Q <sub>4</sub> = Out
t <sub>0</sub>	1	0	0	0	0
t <sub>1</sub>	0	1	0	0	0
t <sub>2</sub>	1	0	1	0	0
t <sub>3</sub>	1	1	0	1	0
t <sub>4</sub>	1	1	1	0	1
t <sub>5</sub>	0	1	1	1	0
t <sub>6</sub>	0	0	1	1	1
t <sub>7</sub>	0	0	0	1	1

(b) Exemplo de uma seqüência

## Conversor Série-Paralelo


- Informação Paralela : os bits se apresentam simultaneamente.
  - Apresenta tantos fios quanto o número de bits
  - Caso: Queremos transmitir a informação

$$I_3 \ I_2 \ I_1 \ I_0 = 1010$$


 

 
# Conversor Série-Paralelo

- Informação Serial : os bits são transmitidos por um único fio.
  - Podemos construir um conversor série-paralelo com um registrador de deslocamento



# Conversor Série-Paralelo

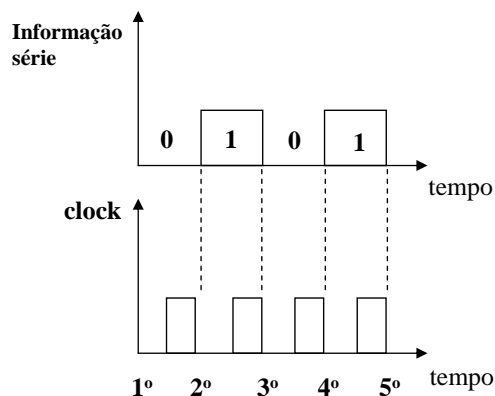 


Informação	descidas do clock	Q <sub>3</sub>	Q <sub>2</sub>	Q <sub>1</sub>	Q <sub>0</sub>
I <sub>0</sub> = 0	1º pulso	0	0	0	0
I <sub>1</sub> = 1	2º pulso	1	0	0	0
I <sub>2</sub> = 0	3º pulso	0	1	0	0
I <sub>3</sub> = 0	4º pulso	1	0	1	0

Obs: A cada descida do clock as informações são deslocadas para o próximo flip-flop

# Conversor Paralelo-Série


J	K	Q	CL	PR	Q
0	0	$Q_A$	0	0	Não permitido
0	1	0	0	1	0
1	0	1	1	0	1
1	1	$Q'_A$	1	1	Funcionamento normal

 - Podemos realizar o processo inverso, ou seja, entrar com uma palavra com n bits e “retirar” bit a bit com pulsos de clock.
- Para isto utilizamos as funções Preset e Clear dos flip-flops JK mestre-escravo.
- O circuito utilizado está mostrado abaixo:



# Conversor Paralelo-Série


J	K	Q	CL	PR	Q
0	0	$Q_A$	0	0	Não permitido
0	1	0	0	1	0
1	0	1	1	0	1
1	1	$Q'_A$	1	1	Funcionamento normal

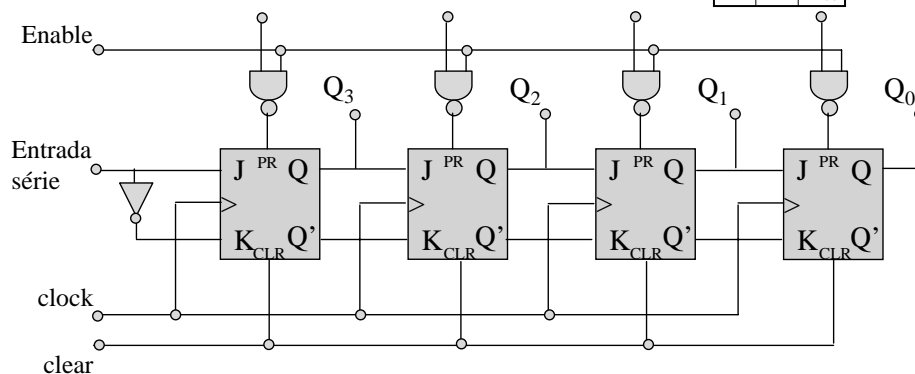

Para inserirmos a palavra paralela:


- Primeiro damos um pulso em zero no Clear e todas as saídas vão para estado zero.
- Contudo, enquanto o enable estiver em zero, a entrada preset estará em '1', e as saídas permanecerão em zero.
- Quando a entrada ENABLE for para '1', as saídas assumirão os valores presentes nas entradas PRESET, ou seja, quando  $ENABLE='1' \rightarrow Q_3 = PR_3; Q_2 = PR_2; Q_1 = PR_1; Q_0 = PR_0$
- Então para externar serialmente os bits, aplica-se pulsos ao clock.

# Multiplexador

 


## Divisor por 2

- Considere o estado inicial:

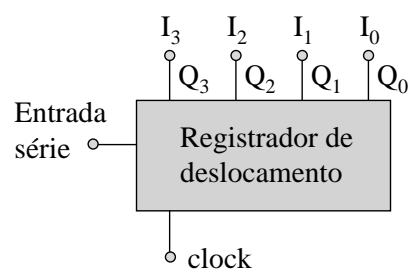

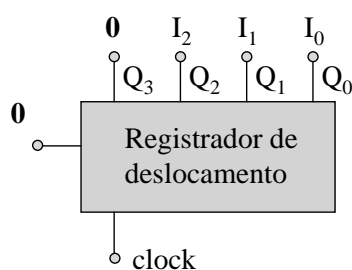- Agora considere a entrada série em zero e um pulso de clock aplicado. Assim, temos:




**Ou seja, o número na saída é uma potência de 2 menor.**

# Exemplo: (divisão por 2)

- Considere:  $I_3I_2I_1I_0 = (1010)_2 = (10)_{10}$

Depois do pulso de clock teremos:

$$0I_2I_1I_0 = 0101 = (5)_{10}$$

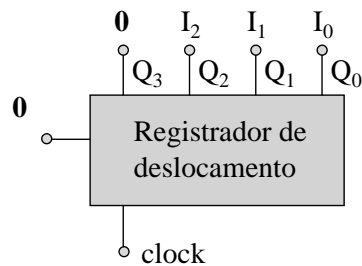

## Outros registradores

- Um registrador de deslocamento de carregamento paralelo permite ao usuário armazenar toda a palavra em uma transição de clock.
- Este registrador pode possuir duas operações de deslocamento controladas pelos sinais SHR (*Shift Right*) e SHL (*Shift Left*).
- Operação Shift Right:
  - A operação de deslocamento a direita é iniciada fazendo SHR=1.
  - Neste caso cada bit é movido uma posição para a direita
  - O bit mais a esquerda é forçado para o valor 0 (zero).

1	0	1	0	1	1	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---

(a) Condição inicial

0	1	0	1	0	1	1	0
---	---	---	---	---	---	---	---

(b) Após um SHR

0	0	1	0	1	0	1	1
---	---	---	---	---	---	---	---

(c) Após mais um SHR

Obs: A operação SHR pode ser utilizada para dividir o conteúdo do registrador por uma potência de 2

# Outros registradores

- Operação Shift Left:
  - A operação de deslocamento a direita é iniciada fazendo SHL=1.
  - Neste caso cada bit é movido uma posição para a esquerda
  - O bit mais a direita é forçado para o valor 0 (zero).

1	0	1	0	1	1	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---

(a) Condição inicial

0	1	0	1	1	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---

(b) Após um SHL

1	0	1	1	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---

(c) Após mais um SHL

Obs: A operação SHL pode ser utilizada para multiplicar o conteúdo do registrador por uma potência de 2

Obs: As operações de divisão e multiplicação usando os operadores SHL e SHR só funciona corretamente para números decimais pares inteiros.

# Outros registradores

- Operação ROR (Rotate Right)
  - Rotacionamento para a direita
  - Ao contrário do SHR o bit mais a direita é transferido para o outro lado do registrador.

1	0	1	0	1	1	1	0
---	---	---	---	---	---	---	---

(a) Condição inicial

0	1	0	1	0	1	1	1
---	---	---	---	---	---	---	---

(b) Após um ROR

1	0	1	0	1	0	1	1
---	---	---	---	---	---	---	---

(c) Após mais um ROR

# Outros registradores


- Operação ROL (Rotate Left)
  - Rotacionamento para a esquerda
  - Ao contrário do SHL o bit mais a esquerda é transferido para o outro lado do registrador.

1	0	1	0	1	1	1	0
---	---	---	---	---	---	---	---

(a) Condição inicial



(b) Após um ROL

 

(c) Após mais um ROL