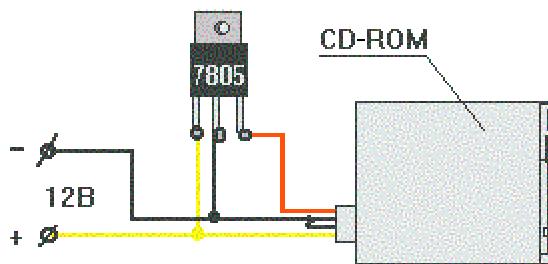


## ชุดจ่ายไฟสำหรับซีดีรอม


<http://www.geocities.com/saphanlex>

ชีดีรอมของคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันราคาถูกลงมาก จึงมีการนำชีดีรอมฯ ไปใช้สำหรับเพลงกันทั่วไปในบ้าน และบนรถยนต์ อาจจะเป็นเพราะมีคุณสมบัติ ที่มีระบบกันสะเทือนได้ดี ใช้เนื้อที่ในการติดตั้งน้อย แต่ต้องเป็นเพลงที่มาเปิดต้องเป็นไฟล์แบบ Audio ไม่ใช่แบบ MP3

ชุดจ่ายไฟที่ตัวชีดีรอมต้องการนั้น จะเป็นไฟบวก 12 โวลต์ และแรงไฟบวก 5 โวลต์



แสดงการต่อที่ใช้ไฟของเบตเตอร์รี่รถยนต์

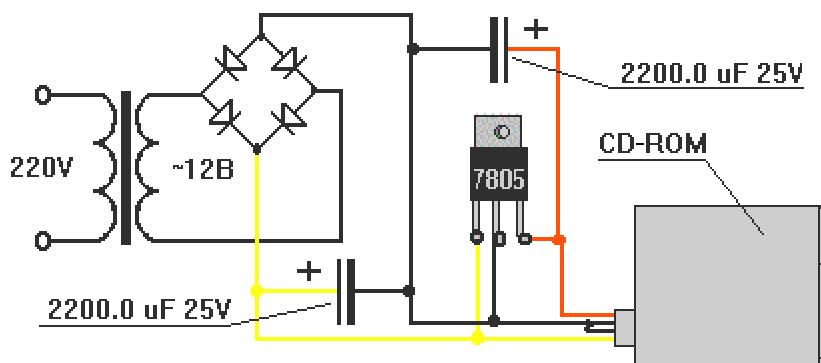

ส่วนกรณฑ์ที่จะนำไปต่อให้กับไฟฟ้าไว้ในบ้าน ก็ต้องมีคุกกิล์ฟาร์มเพิ่ม คือ หม้อแปลง แรงไฟออก บวก 12 โวลต์ ตัวบิดไดโอด และตัวคากาป้าชีเตอร์อีก 2 ตัว

### การใช้งาน

ตัวชีดีรอมที่หน้าปั๊มท์เครื่อง ควรจะมีปุ่ม Eject ปุ่มเดินหน้าและปุ่มถอยหลัง ซึ่งสัญญาณออกทางจุดต่อหูฟัง เพื่อไปเข้าภาคขยายเสียง และที่ตัวไช้ควรติดแผ่นรับโดยความร้อน