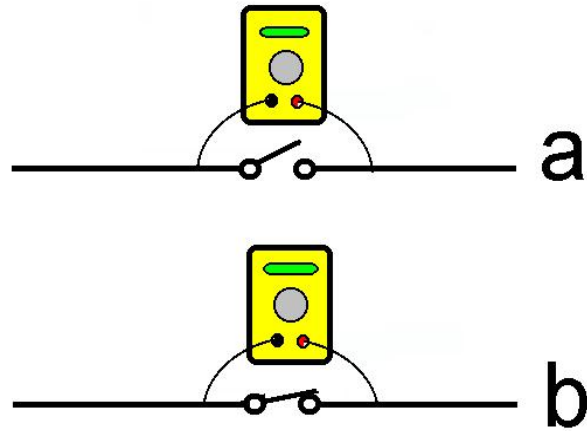


Figura 4



Comentarios: Para detectar fallas en un circuito, por ejemplo si hay un tramo de conductores que que no se unen adecuadamente, se utiliza el MMD en el modo de Ohmímetro. a) Conexión en un circuito abierto, la resistencia es cero. b) conexión en un circuito cerrado, la resistencia es muy grande si no hay dispositivos eléctricos entre las puntas.